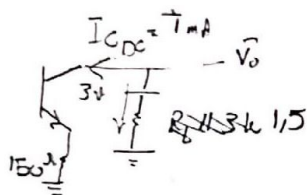


$$\rightarrow V_b = 1.2V \quad \rightarrow I_E \approx I_C = \frac{0.5}{500\Omega} = 1mA$$

$$\rightarrow V_C = 6 - 3 \times 1 = 3V \quad V_{CE} = 3 - 0.5 \times 1.25 \checkmark$$

$$\begin{cases} \beta_m = 40mV \\ r_x = 2.5k\Omega \end{cases} \quad \begin{aligned} V_- &= -0.3 + 0.7 = 1V \\ V_+ &= 6V \end{aligned} \quad \left. \begin{aligned} & \\ & \end{aligned} \right\} \rightarrow \text{در حد بیشتر قابل بار برداشتن}$$





$$\frac{V_o}{A_{Cmax}} \neq 1mA$$

$$\rightarrow V_{o,max} = 1.5V \quad \rightarrow V_f = 4.5V$$

$$V_3 - V_k = 150(1mA + \frac{V_{ACmax}}{1.5k}) = 0.3$$
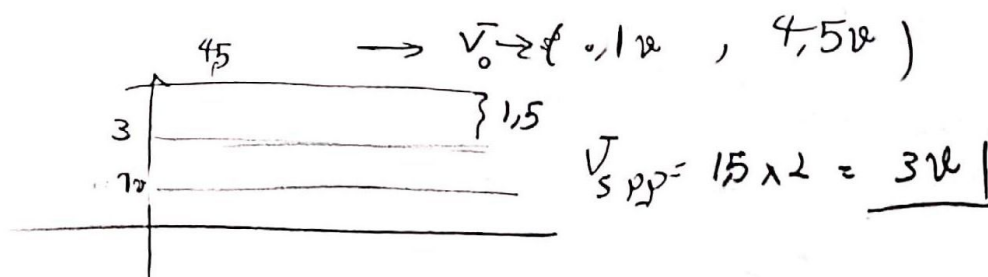
$$2.55 = \frac{11}{10} V_{AC} \quad \rightarrow V_{AC} = 2.32 \quad \rightarrow \text{min} = 7.68V < 1V$$




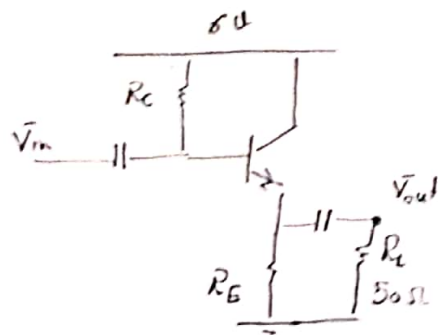

$$I_C = 1.0 \text{ mA}$$


$$\rightarrow V_{E_{DC}} = I_C R_E$$
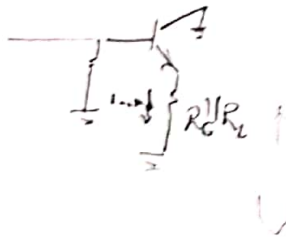
$$\rightarrow 6 - 1.0 R_E \leq \geq 0.7$$



$$V_T = 5.8 \text{ V} - 0.1 R_E$$


$$V_- = \frac{50 R_E}{50 + R_E}$$

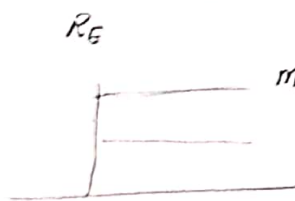

$$\text{max} \rightarrow \begin{cases} V_T = 5.8 \text{ V} - 0.1 R_E > 2 \text{ V} \\ V_- = \frac{50 R_E}{50 + R_E} > 0 \end{cases}$$

$$\rightarrow \begin{cases} R_E < 388 \\ R_E > 33.3 \Omega \end{cases}$$

$$\rightarrow 33.3 \Omega < R_E < 388$$

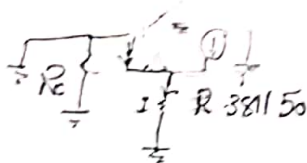

$$I_C = 1.0 \text{ mA} \rightarrow r_\pi = \frac{30 \times 25 \text{ mV}}{1.0 \text{ mA}} = 75 \Omega \quad R_E = 388 \quad \checkmark$$

$$6 - 0.7 = \frac{1.0}{30} R_C \rightarrow R_C = 1.45 \text{ k}\Omega$$

$$1.5 = \frac{1.0}{30} R_C \rightarrow R_C = 1.45 \text{ k}\Omega$$

$$r_{in} = R_C \parallel r_\pi \parallel (50 \parallel 388) \parallel (31) = 450 \Omega \parallel (75 + 670) = 270.4 \Omega$$

$$r_{out} = \frac{r_\pi}{\beta} \parallel 50 \parallel 388 = 125 \Omega$$

$$A_V = \frac{21.6 \text{ k}\Omega \parallel 1 \text{ k}\Omega}{\frac{R_E \parallel R_L}{21.6} + \frac{r_\pi}{\beta}} \approx 0.989$$

$$R_E = 33,8 \quad \left\{ \begin{array}{l} r_{in} = (r_{\pi} + (50 \parallel 33,8) \parallel 31) \parallel R_C = 305,3 \Omega \\ r_o = 50 \parallel 33,8 \parallel 25 \approx 12,5 \Omega \\ A_v = \frac{R_E \parallel R_o}{R_E \parallel R_o + \frac{r_{\pi}}{\beta}} \approx 0,989 \end{array} \right.$$

$$R_C = \frac{6 - 0,7 - 33,8}{0,002} = 590 \Omega$$

(2)

$$\left\{ \begin{array}{l} \bar{V}_T = 5,8V - I_C R_E > 2V \\ \bar{V}_- = \frac{50 R_E I_C}{50 + R_E} > 2V \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} 5,8 - 2 > I_C R_E \end{array} \right.$$

$$\frac{3,8}{R_E} > I_C > \frac{(50 + R_E) 2}{50 R_E}$$

$$\frac{3,8}{R_E} > I_C > \left(\frac{1}{R_E} + \frac{1}{50} \right) 2$$

$$\rightarrow \frac{3,8}{R_E} - \frac{2}{R_E} = \frac{2}{50} \rightarrow R_E = 45 \Omega$$

=

(2)

$$\bar{V}_T = \bar{V}_- \rightarrow 5,8 - R_E I_C = \frac{50 R_E I_C}{50 + R_E}$$

$$\rightarrow 5,8 = I_C \left(R_E + \frac{50 R_E}{50 + R_E} \right)$$


$$5,8 = I_C \frac{(100 + R_E) R_E}{50 + R_E} \rightarrow I_C = \frac{(50 + R_E) 5,8}{(100 + R_E) R_E}$$

$$R_C = \frac{6 - 0,7 - \frac{(50 + R_E) 5,8}{(100 + R_E)}}{\frac{(50 + R_E) 5,8}{(100 + R_E) R_E}}$$

$$\rightarrow 2 \times \left(5,8 - \frac{(50 + R_E) 5,8}{(100 + R_E) R_E} \right)$$

$$= 2 \left(5,8 \right) \left(1 - \frac{50 + R_E}{100 + R_E} \right)$$
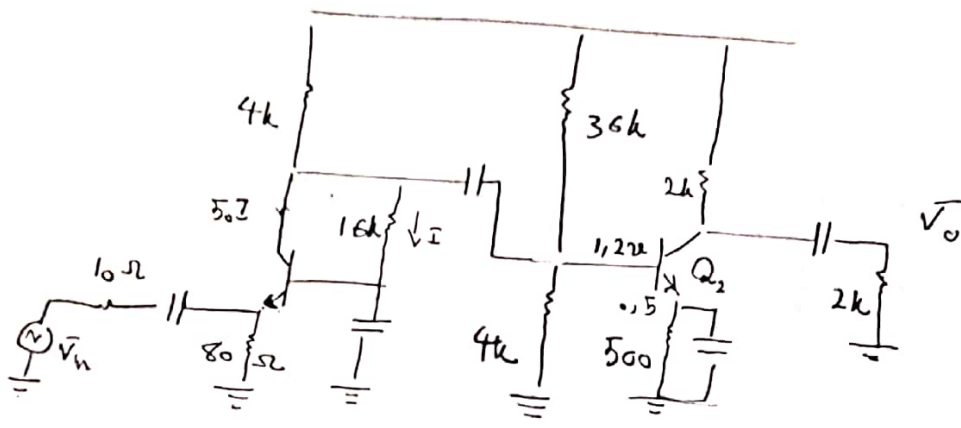
$$\text{نرسيد} = \frac{100 \times 5,8}{100 + R_E} \rightarrow \text{بانتظايس } R_E \text{ كرون شور}$$



$$V_{B2} = 1.2V \quad I_{C2} = 1mA \quad V_{CE2} = 12 - 2 \times 1 - 0.5 = 9.5V$$

$$\frac{50 \times 1mA}{25} =$$


$$12V - 4 \times 51 I_{B1} - 18 I_{B1} - 0.7 - 80 \times 51 I_{B1} = 0$$

$$\begin{cases} g_{m2} = \frac{1mA}{25mV} = 40mS \\ r_{\pi2} = \frac{\beta}{g_{m2}} = 1.25k\Omega \end{cases}$$

$$11.3 = \rightarrow I_{B1} = 50 \times 10^{-3} mA$$

$$I_{C1} = 2.5mA$$
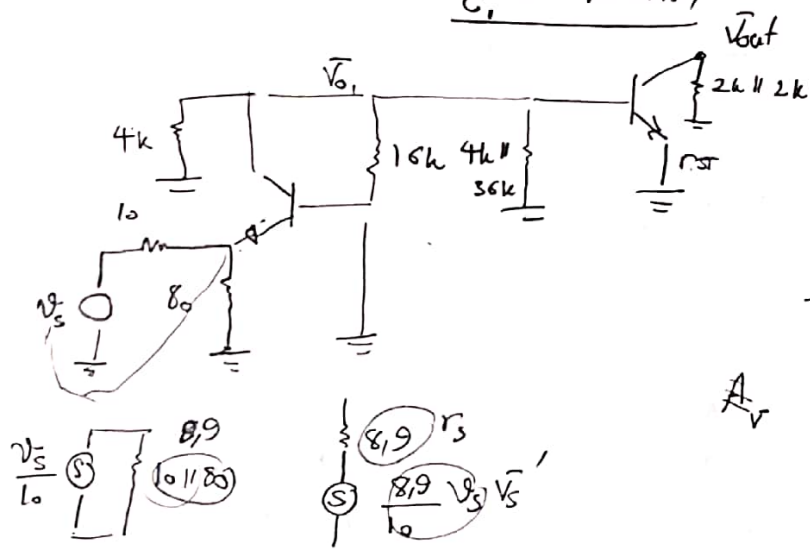
$$\begin{cases} g_{m1} = 100mS \\ r_{\pi1} = 500\Omega \end{cases}$$



$$\frac{V_{o1}}{V_s'} = \frac{4k \parallel 16k \parallel (4k \parallel 36k) \parallel 1.25k\Omega}{8.9\Omega + \frac{(r_{\pi1}) 500}{50}}$$

A_v

$$= \frac{719}{10} = 71.9$$

$$r_{in} = \frac{r_{\pi1}}{50+1} = 9.8\Omega \quad \text{بدون } 19.8\Omega \text{ امپدانس}$$

$$\frac{V_{out}}{V_{o1}} = - \frac{2k \parallel 2k}{\frac{4k \parallel 16k \parallel 4k \parallel 36k \parallel 1.25k}{219}} = -69.5$$


$$r_{out} = 1k \parallel (r_o)_{\infty} = 1k$$

$$\frac{V_{out}}{V_s'} = -1719$$

$$A_v = \frac{V_o}{V_s} = -1530$$

$$-0.7 < V_o < 12 \quad \frac{V_o}{V_s} = 1 < 0 \quad \text{نرسید به } V_{CE}$$

$$V_{PP} = 2V$$

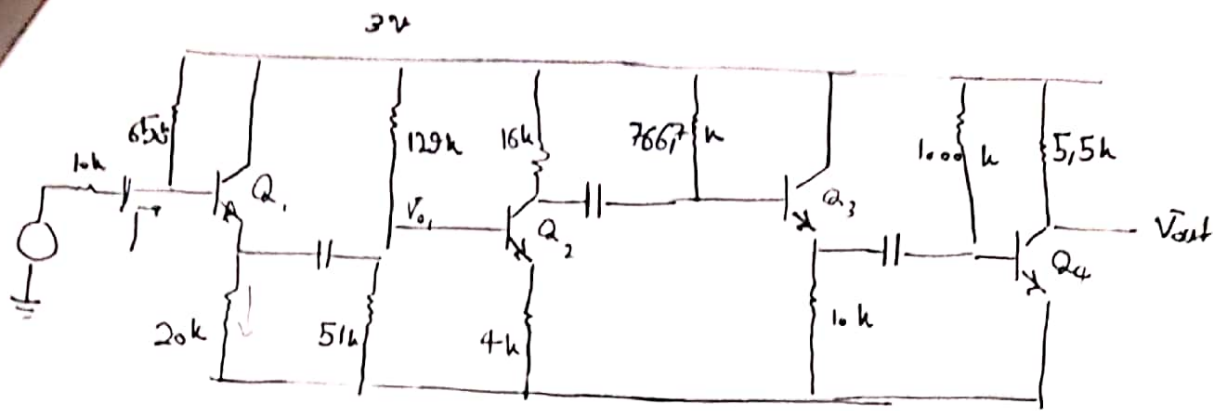

Q₁

$$3 - I_{B1} 650k - 0.7 - 20 \times 10^3 I_{B1} = -3$$

$$\rightarrow I_{B1} = 1.98 \times 10^{-3} \text{ mA} \rightarrow I_{C1} = 0.120 \text{ mA}$$

$$V_{CE} = 3 - (-3 + 20 \times 0.12) = 1.2 \text{ V}$$

Q₂

$$V_{B2} = 1.3 \text{ V} \quad V_{E2} = -2 \text{ V} \rightarrow I_E \approx I_C = 0.25 \text{ mA}$$

$$V_{CE} = (3 - 16 \times 0.25) - (-3 + 4 \times 0.25) = 6 - \frac{20 \times 0.25}{5} = 1.2 \text{ V} > 0.2 \text{ V}$$

Q₃

$$3 - (7667) I_{B3} - 0.7 - 10 \times (10^3) I_{B3} = -3$$

$$\rightarrow I_{B3} = 2.98 \times 10^{-3} \text{ mA} \quad I_{C3} = 0.3 \text{ mA}$$

$$V_{CE3} = 3 - (-3 + \frac{10 \times 0.3}{3}) = 3 \text{ V}$$

Q₄

$$3 \text{ V} - 1000k I_{B4} - 0.7 = -3 \rightarrow I_{B4} = 5.3 \times 10^{-3} \text{ mA} \quad I_{C4} = 0.53 \text{ mA}$$

$$V_{CE} = 3 - 5.5 \times 0.53 + 3 = 3.085 \approx 3.1 \text{ V}$$

$$V_C = 1.085 \text{ V}$$

Q ₁	Q ₂	Q ₃	Q ₄
$I_{C1} = 0.12 \text{ mA}$	$I_{C2} = 0.25 \text{ mA}$	$I_{C3} = 0.3 \text{ mA}$	$I_{C4} = 0.53 \text{ mA}$
$g_{m1} = 8 \text{ mS}$	$g_{m2} = 10 \text{ mS}$	$g_{m3} = 12 \text{ mS}$	$g_{m4} = 21.2 \text{ mS}$
$r_{\pi1} = 12.15 \text{ k}\Omega$	$r_{\pi2} = 10 \text{ k}\Omega$	$r_{\pi3} = 8.3 \text{ k}\Omega$	$r_{\pi4} = 4.7 \text{ k}\Omega$

$$R_{in} = 650k \parallel \widehat{r_{\pi_1}^{12,5}} + (\beta+1)(R_E) = 650k \parallel 582k = \underline{307k\Omega}$$

$$R_E = 20k \parallel 51k \parallel 129k \parallel r_{\pi_2} \hat{=} 5,6k$$

$$R_1 = 129k \parallel 51k \parallel \widehat{r_{\pi_2}^{1,1}} = \underline{7,85k\Omega}$$



$$R_2 = 766,7k \parallel (\widehat{r_{\pi_3}^{8,3}} + (\beta+1)R_E) = 766,7k \parallel 330,2k = \underline{230,8k\Omega}$$

$$R_E = 10k \parallel 100k \parallel \widehat{r_{\pi_4}^{4,7k}} = 3,2k\Omega$$

$$R_3 = 1000k \parallel r_{\pi_4} = \underline{4,7k\Omega}$$

$$r_o = \frac{100V}{0,53} \hat{=} 189k\Omega$$
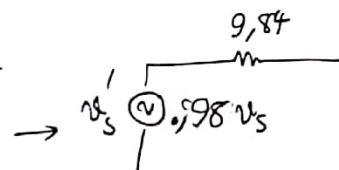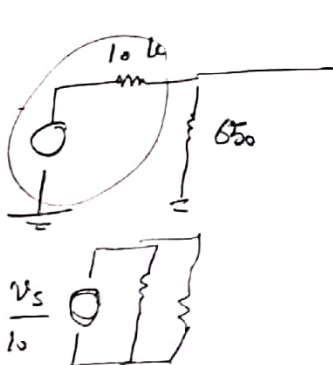
$$R_{out} = 5,5k \parallel 189(1 + g_m(\widehat{r_{\pi_4}^{4,7k}} \parallel R_E)) = 5,5k \parallel 189k = \underline{5,3k\Omega}$$



$$r_{o1} = 500k\Omega$$

$$R_E = 20k \parallel R_1 = 582k$$

$$A_{v1} = \frac{\frac{269}{r_{o1} \parallel R_E}}{\frac{R_{S1} \parallel r_{\pi_1}}{101} + \frac{269}{269}}$$

$$= \underline{0,999} = \frac{v_{o1}}{v_s'}$$

$$A_{v2} = - \frac{\frac{230,8}{16k \parallel R_2}}{0 + \frac{r_{\pi_2} \parallel 129k}{101}} = \underline{-149,6}$$

$$A_{v3} = \frac{\frac{3,20 \cdot 100}{r_{o3} \parallel (10k \parallel R_3)}}{\frac{\widehat{r_{\pi_3}^{8,3}}}{1,1} + (10k \parallel R_3)} = \underline{0,976}$$

$$A_{v4} = - \frac{5,5k}{\frac{\widehat{r_{\pi_4}^{4,7k}}}{100}} = \underline{-117}$$


$$A_{\phi} = \underline{16430}$$

$$I_{C_1} = .53 \text{ mA} \rightarrow \frac{V}{R} = .53 \text{ mA} \rightarrow \bar{V}_T = 2.9 \text{ V}$$

(2)


$$\bar{V}_{out} = .1085 \rightarrow .109 - \bar{V}_{out} = 3 + .12$$

$$\rightarrow \bar{V} < 2.9 \text{ V}$$

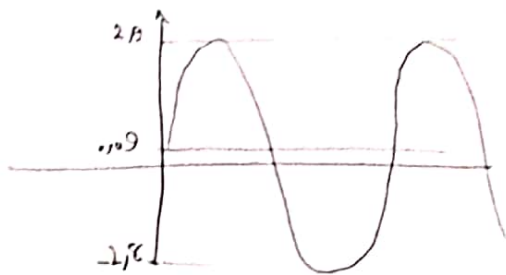

$$\bar{V}_{p-p} = 5.8 \text{ V}$$

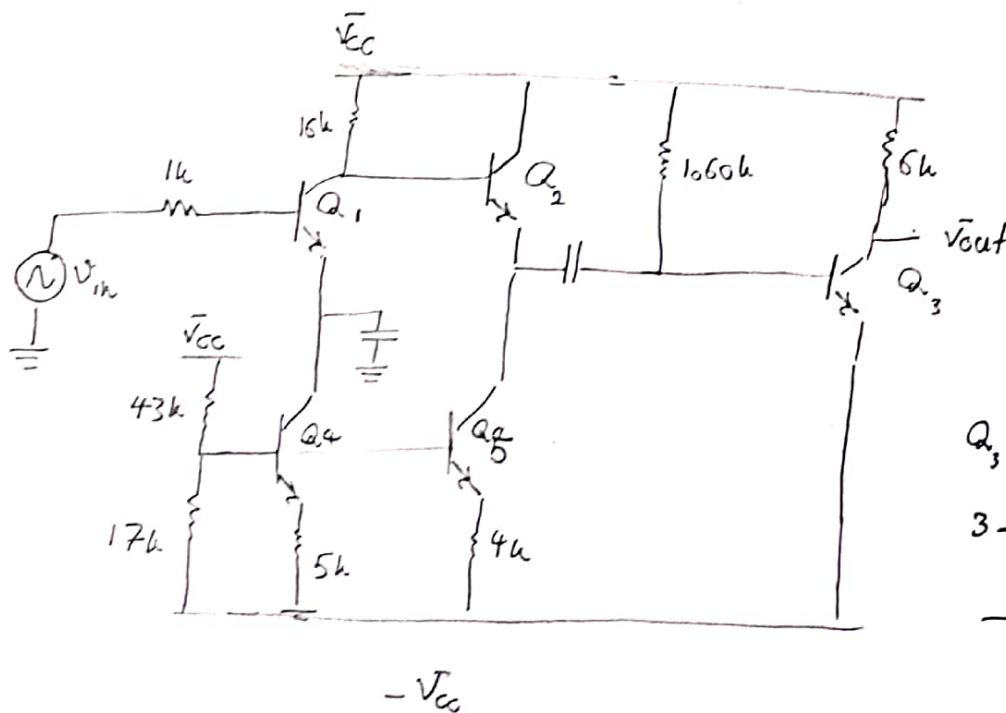د این بافر ما باعث شونده اگر کم کردن اثر کوئید منع از CC یا پائین استمالی به



15 (س)

Q3

$$3 - I_{B_3}(1060) = .7 = .15$$

$$\rightarrow I_{B_3} = 5 \times 10^{-3} \text{ mA}$$

$$I_{C_3} = .5 \text{ mA} \quad \bar{V}_{CE} = \frac{3 - 6 \times .5}{1} = 3 \text{ V}$$

$$Q_4 \text{ و } Q_5 \quad \bar{V}_{B_4} = -1.3 \text{ V} \rightarrow \bar{V}_E = -2 \text{ V} \rightarrow \frac{I_E = I_C}{R} = \frac{1}{5k} = .2 \text{ mA}$$

$$I_{C_5} = .2 \text{ mA}$$


$$I_{C_1} = I_{C_4} = .2 \text{ mA}$$

$$\rightarrow \bar{V}_{CE_1} = 3 - 16 \times .2 - \left(-\frac{I_C}{1.1} - .7 \right) = .5 \text{ V} > .2 \text{ V}$$

$$\bar{V}_{CE_2} = 3 - (3 - 16 \times .2 - .7) = 3.9 \text{ V}$$

$$\bar{V}_{CE_4} = -\frac{.2}{1.1} \times 1 - (-3 + 5 \times .2) = 2 \text{ V}$$

$$Q_1 \begin{cases} I_{C1} = 0.2 \text{ mA} \\ \bar{V}_{CE1} = 0.5 \text{ V} \\ r_{\pi1} = 12.5 \text{ k}\Omega \\ g_{m1} = 8 \text{ mS} \end{cases} \quad Q_2 \begin{cases} I_{C2} = 0.2 \text{ mA} \\ \bar{V}_{CE2} = 3.9 \text{ V} \\ r_{\pi2} = 12.5 \text{ k}\Omega \\ g_{m2} = 8 \text{ mS} \end{cases} \quad Q_3 \begin{cases} I_{C3} = 0.5 \text{ mA} \\ \bar{V}_{CE3} = 3 \text{ V} \\ r_{\pi3} = 5 \text{ k}\Omega \\ g_{m3} = 20 \text{ mS} \end{cases} \quad Q_4 \begin{cases} I_{C4} = 0.2 \text{ mA} \\ \bar{V}_{CE4} = 2 \text{ V} \\ r_{\pi4} = 12.5 \text{ k}\Omega \\ g_{m4} = 8 \text{ mS} \end{cases} \quad Q_5 \begin{cases} I_{C5} = 0.2 \text{ mA} \\ \bar{V}_{CE5} = 1.3 \text{ V} \\ r_{\pi5} = 12.5 \text{ k}\Omega \\ g_{m5} = 8 \text{ mS} \end{cases}$$

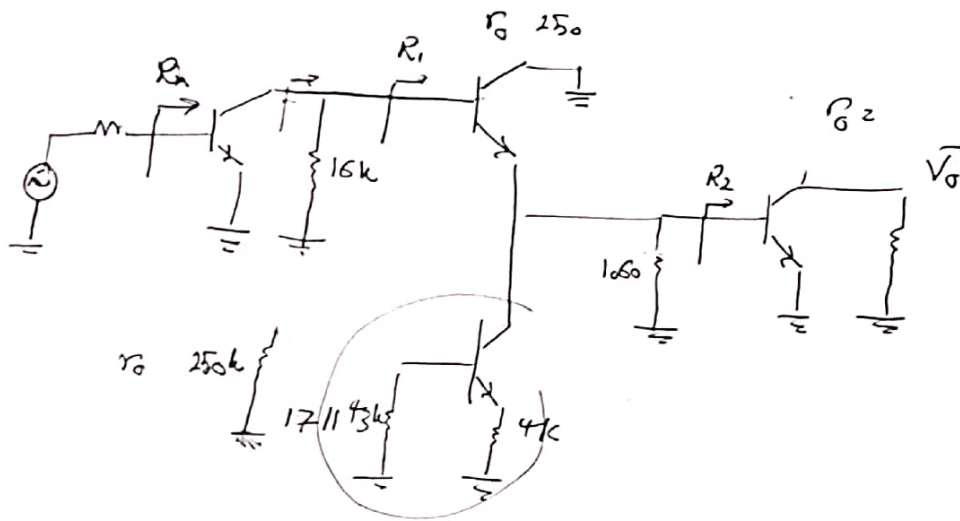

$$r_{in} = r_{\pi1} = 12.5 \text{ k}\Omega \rightarrow \text{Circuit}$$

$$r_{out} = 6 \text{ k}\Omega \parallel 100 \text{ k}\Omega (1 + \beta) = 5.7 \text{ k}\Omega$$

$$R_2 = r_{\pi3} = 5 \text{ k}\Omega$$

$$A_{v1} = -$$

$$R_1 = \frac{12.5}{101} + (101) (100 \text{ k}\Omega \parallel 5 \text{ k}\Omega \parallel 250 \text{ k}\Omega) = 518 \text{ k}\Omega$$

$$A_{v1} = - \frac{15.8}{16 \text{ k}\Omega \parallel R_1} = -117.8$$

$$\frac{\bar{V}_p}{6 \text{ k}\Omega} = 0.5$$

$$\rightarrow \bar{V}_p = +3 \text{ V}$$

$$- \bar{V}_n = -3.8$$

$$A_{v2} = + \frac{12.5}{250 \parallel 250 \parallel 100 \text{ k}\Omega} = +0.987$$

$$\begin{cases} -2.8 < \bar{V} < 3 \text{ V} \\ \rightarrow \bar{V} = 2.48 \text{ V} \\ = 5.6 \text{ V} \end{cases}$$

$$A_{v3} = - \frac{8 \text{ k}\Omega}{5 \text{ k}\Omega} = -1.6$$

$$\rightarrow A_{v} = -1.6 \times 0.987 \times -117.8 = 189.52$$