
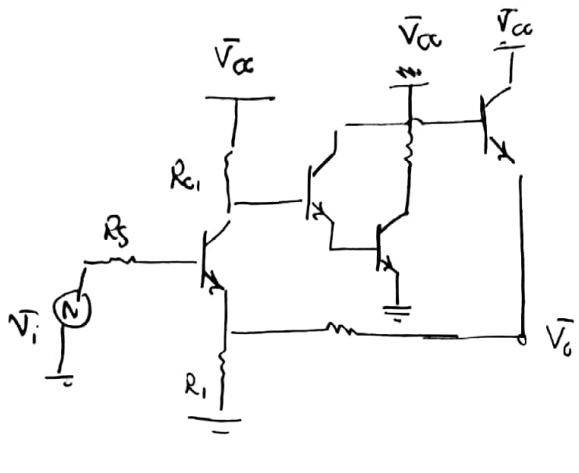


ا) ان


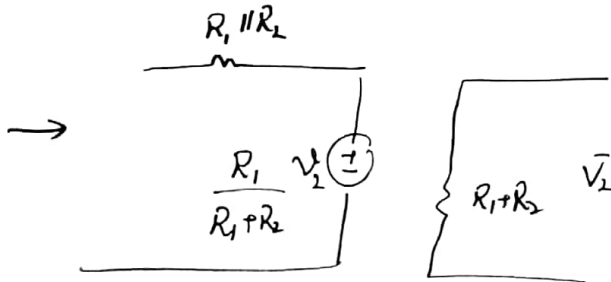


$$\begin{cases} \alpha_{11} = \frac{I_1}{V_1} = \frac{1}{R_1 + R_2} \\ \alpha_{22} = \frac{V_2}{I_2} \bigg|_{V_1=0} = R_1 \parallel R_2 \\ \alpha_{21} = \frac{V_2}{V_1} \bigg|_{I_2=0} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \end{cases}$$




$$f = \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$


ب)

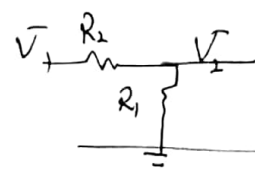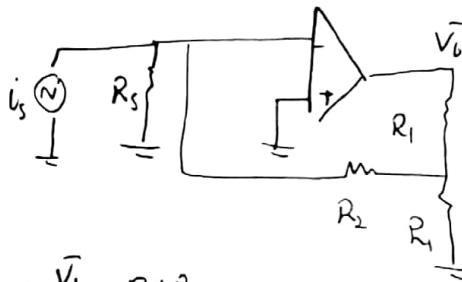
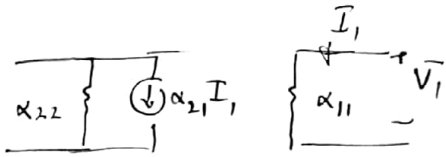
$$\begin{cases} \alpha_{11} = \frac{V_1}{I_1} = R_1 \parallel R_2 \\ \alpha_{22} = \frac{I_2}{V_2} = \frac{1}{R_1 + R_2} \\ \alpha_{21} = \frac{I_2}{V_1} = -\frac{R_1}{R_1 + R_2} \end{cases}$$





$$f = \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

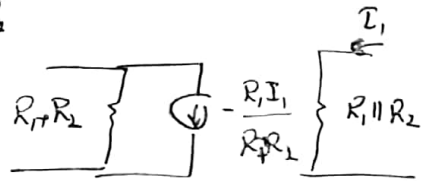


محل


2)

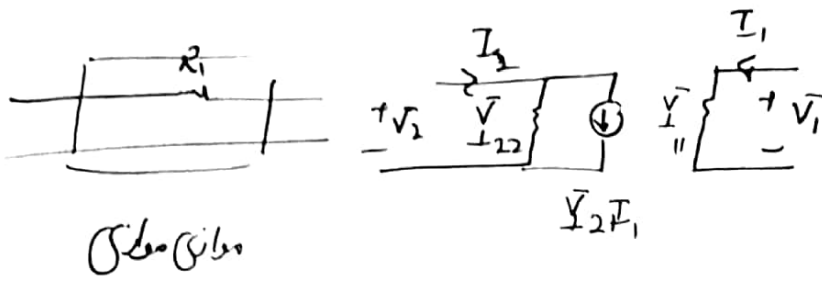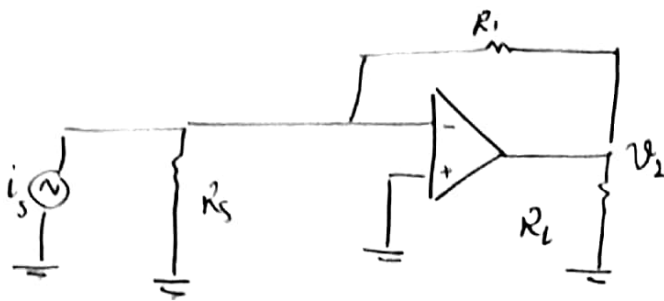

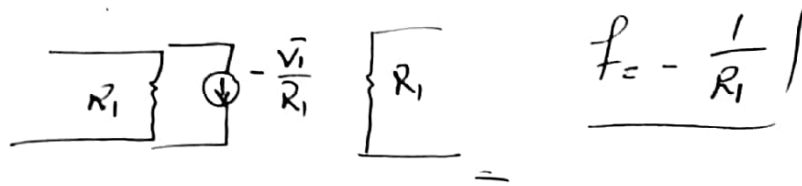
$$\begin{cases} Y_{11} = \frac{I_1}{V_1} = \frac{1}{R_1} \\ Y_{22} = \frac{1}{R_1} \\ Y_{21} = -\frac{1}{R_1} \end{cases}$$




3)

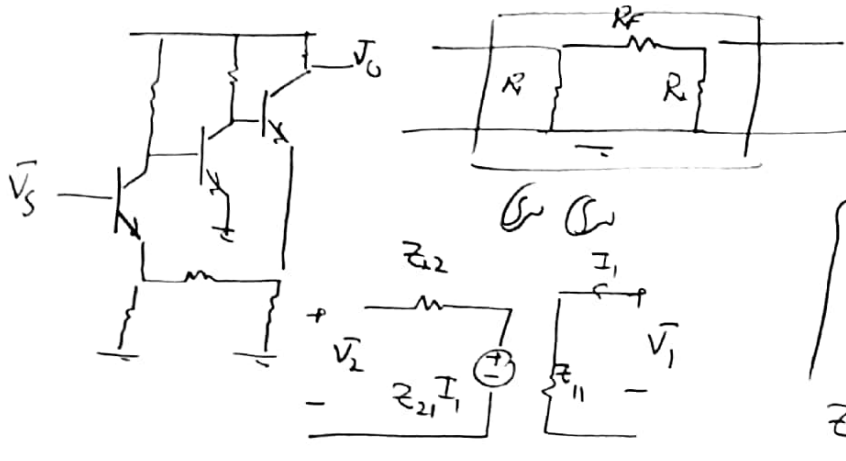

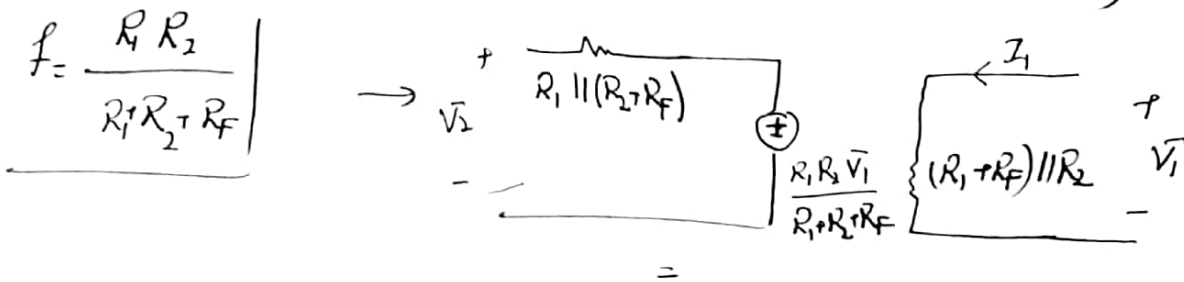
$$\begin{cases} Z_{11} = \frac{V_1}{I_1} = (R_1 + R_F) \parallel R_2 \\ Z_{21} = \frac{V_2}{I_1} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2 + R_F} \\ Z_2 = (R_F + R_2) \parallel R_1 \end{cases}$$





4)

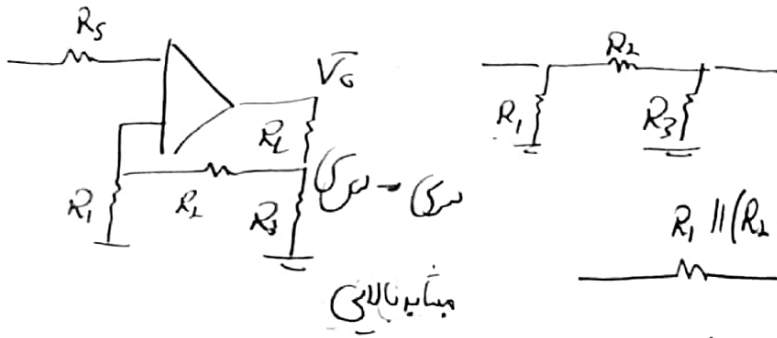

$$f = \frac{R_1 R_3}{R_1 + R_2 + R_3}$$

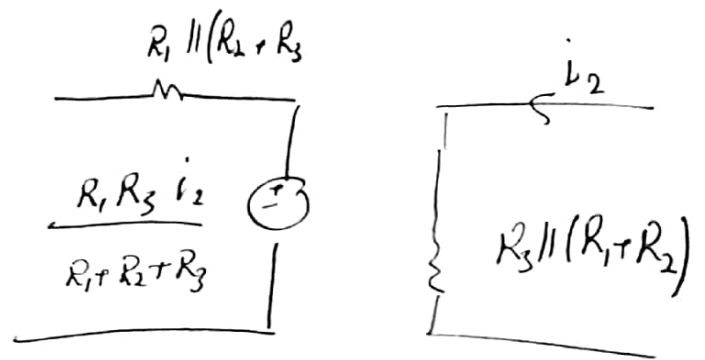

9)

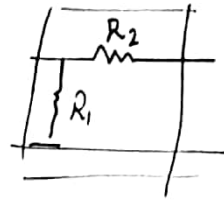
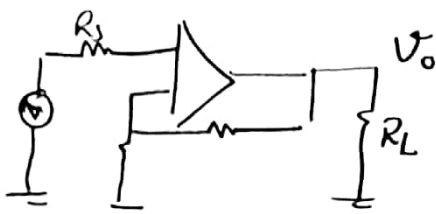


$$\alpha_{22} = \frac{\bar{V}_2}{I_2} = R_1 \parallel R_2$$


$$\alpha_{11} = \frac{1}{R_1 + R_2}$$

$$\alpha_{21} = \frac{R_1}{R_1 R_2}$$


$$f_z = \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

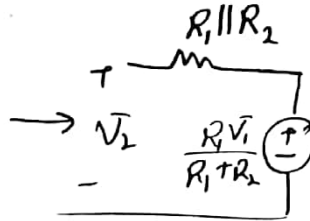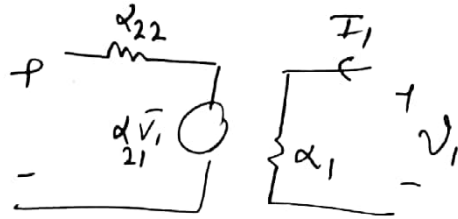

j)

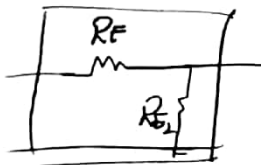


CC

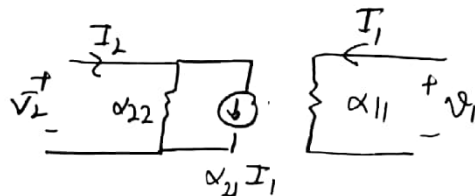


$$\alpha_{11} = \frac{\bar{V}_1}{I_1} = R_F \parallel R_{E2}$$

$$\alpha_{21} = \frac{-R_{E2}}{R_{E2} + R_F}$$


$$\alpha_{22} = \frac{1}{R_F + R_{E2}}$$

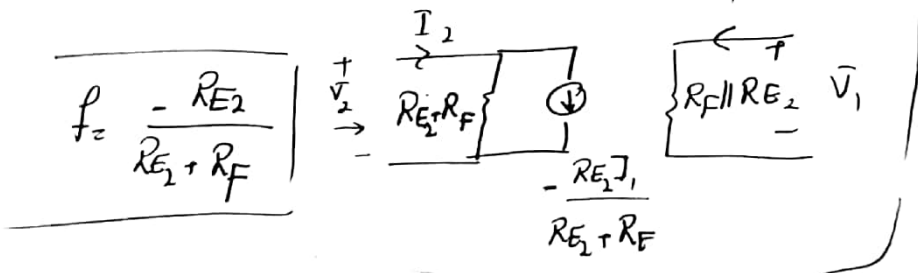

2)

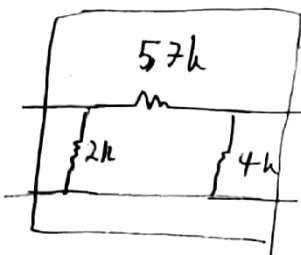


CC

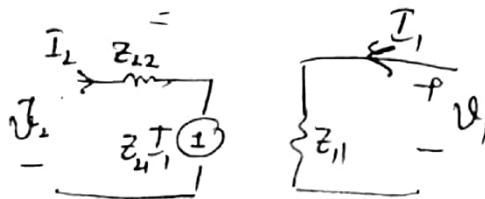

$$z_{22} = (57 + 4) \parallel 2 \approx 1,66 k \quad z_{21} = \frac{2 \times 4}{2 + 4 + 57} \approx 0,68 k$$


$$z_{11} = (2 + 57) \parallel 4 \approx 2,63 k$$

$$f_z \approx 0,684 k$$

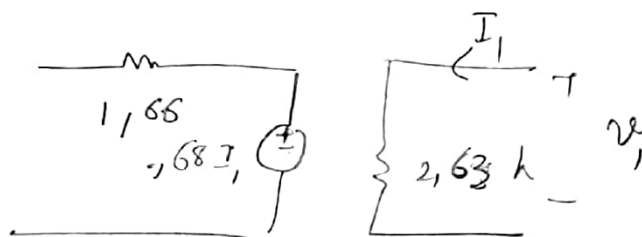


5)

سری - موازی


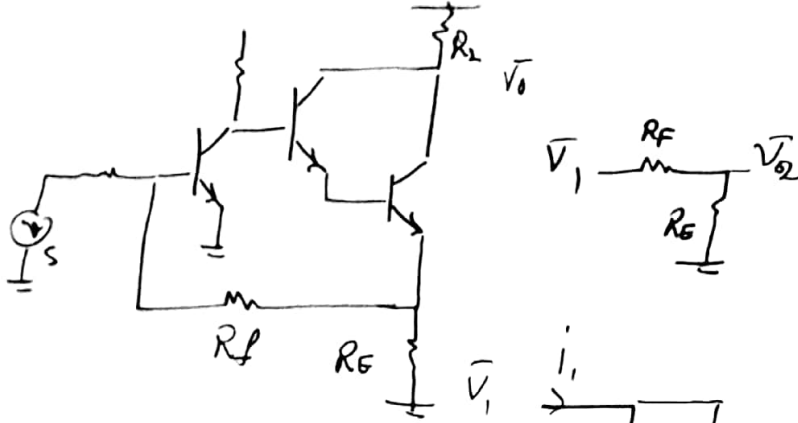


$$f_z = -\frac{R_E}{R_E + R_F}$$

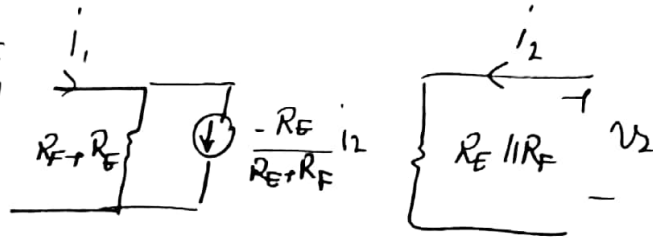


b)

سری موازی


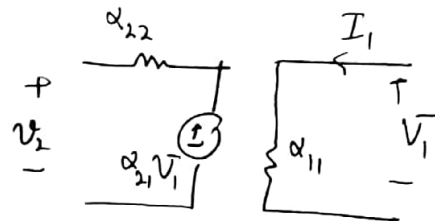
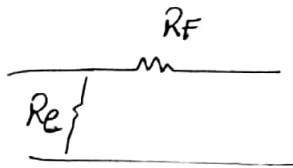


$$\begin{cases} \alpha_{22} = R_E || R_F \\ \alpha_{11} = \frac{1}{R_F + R_E} \\ \alpha_{21} = \frac{R_E}{R_F + R_E} \end{cases}$$


$$f_z = \frac{R_E}{R_E + R_F}$$

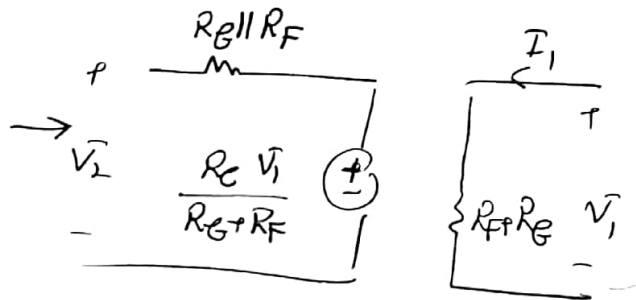

c)

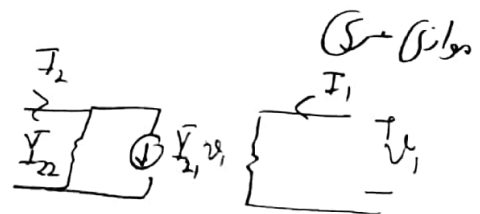
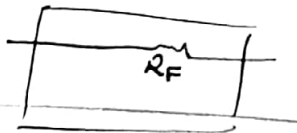
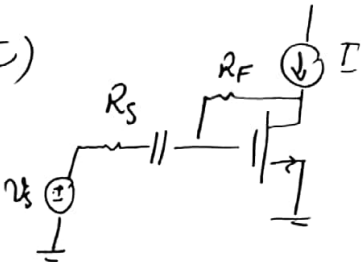

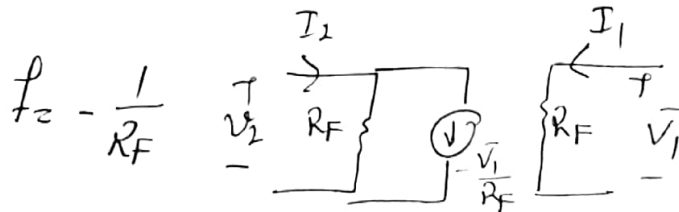
$$\begin{cases} \bar{Y}_{22} = \frac{1}{R_F} \\ \bar{Y}_{11} = \frac{1}{R_F} \\ \bar{Y}_{21} = \frac{1}{R_F} \end{cases}$$




د)

سری موازی

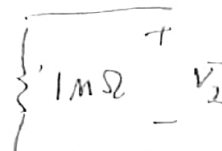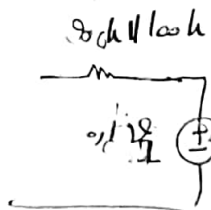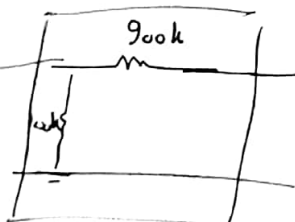

$$f_z = -1$$

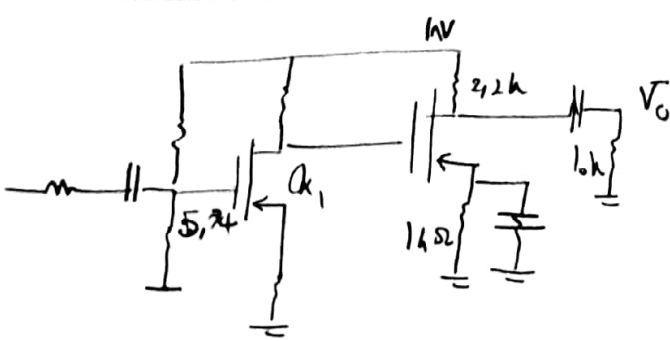

$$5.74V - V_{GS} + (1.5k\Omega) I_D = 0$$

$$I_{D1} = 0.25 \times (5.74 - 0.5I_D - 2)^2 \rightarrow (4I_D)^2 = 13.74^2 - 3.74I_D + 3.74I_D^2$$


$$\rightarrow I_{D1} = 1.93mA \quad V_{GS} = 4.775V$$

$$V_{D1} = V_{GS} = 10 - 1.93 \times 2.2 = 13.75V$$

$$\rightarrow I_{D2} = 0.15 (13.75 - 2.6 - I_{D2})^2 \rightarrow I_{D2} = 5.25mA$$

$$V_{GS2} = 13.75 - 1 \times 5.24 = 8.5V$$
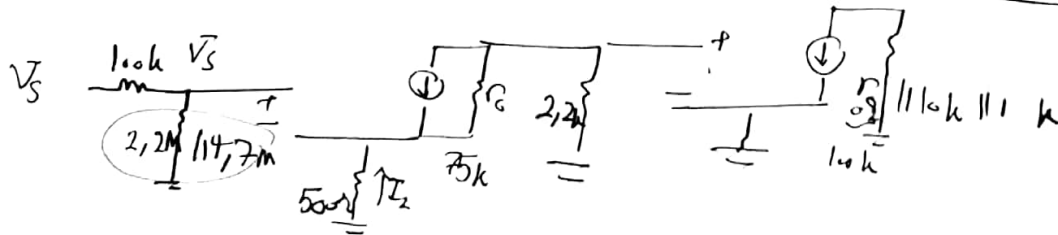
$$g_{m2} = \frac{2 \times 5.25}{8.5 - 2.6} = 1.78mS \quad g_{m1} = 1.4mS$$



$$0.5I_2 + 75(I_2 + 1.4V_1) + 2.2kI_2 = 0$$

$$I_2 = -\frac{105V_1}{77.7} \rightarrow V_2 = -1.66V_S$$

$$V_O = (100k \parallel 10k \parallel 1k) \times -1.78mS \times -1.66 = 2.66V$$

سوال 13 از  $E_m$  استفاده کنید

$$E_m = \frac{g_{m2}}{2} \times \frac{1}{2} \times 2 = 5 \text{ V}$$

$$R_{out} = r_o \uparrow \parallel \left( g_{m4} r_o \left( r_o \parallel \left( r_o \parallel \frac{1}{g_{m6}} \right) \right) + r_o + r_o \parallel \frac{1}{g_{m6}} \right)$$

$$= 6,645$$

$$\rightarrow A_v = 33,3$$