

7 (س)

درای

9VI. 99AV

کری فید

درال

$$I_{ref} = \frac{8,3}{100}$$

,45

$$4,5 + 1,7 + 10 \cdot I_{II} = 9$$

$$10(I_{II} + \frac{4,5}{100}) = 5,8$$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I_C	$\frac{,41}{100}$,41	,41	$\frac{,41}{100}$,41	,41	,183	,183	,183	,183	,34	,45
V_{CE}	5,2	5,2	5,2	5,2	-0,7	-0,7	,7	3,1	8,3	,7	5,2	4,5V

$$r_{in} = \frac{610k}{\pi_1} + (\beta+1) \left(\frac{61k}{\pi_2} \right) = 1226,1k$$

(1)

$$\rightarrow R_{in} = 2meg \parallel 2meg \parallel 2 \times r_{in} = 710 k\Omega$$

$$R_{out} = 1meg \parallel 1k \parallel \left(\frac{5,5k + \frac{10k}{\beta}}{m_{1,2}} \right) = 95,52 \approx 95\Omega$$

=

$$A_{id} = \frac{g_{m3}}{2} (r_{o6} \parallel r_{o3} \parallel \frac{3k}{\pi_9}) = 23,44$$

(2)

$$A_2 = -g_{m9} \times (r_{o9} \parallel r_{o10} \parallel \frac{7,4k}{\pi_{11}}) = -219,1$$

$$A_3 = -g_{m11} (10k \parallel 10,1k \parallel r_{o11}) = -117$$

$$A_4 = \frac{10k \parallel r_{o11}}{1k \parallel r_{o12} + \frac{r_{\pi}}{100} \parallel r_n} = 0,999$$

$$A_v \approx 600002 \quad \text{طی زبانی!}$$

$$12 \left\{ \begin{array}{l} \bar{V}_0 = 1k \times 4,5 = -4,5V \\ \bar{V}^+ = 8,8V \end{array} \right.$$

$$\bar{V}_0 = -5V$$

(3)

$$\frac{\bar{V}}{10k} = 1,3 + 1 \left(\bar{V}_0 + 0,7 \right) \Rightarrow 3,4 = \dots$$

$$\rightarrow P-P = 6,8V$$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I_c	1mA	1mA	2mA	2mA	2mA	2mA	2mA	1mA	1mA	1mA	1mA ... 28
V_{DS}	24V	24V	24V	24V	24V	24V	24V	24V	24V	24V	24V


$$r_{in} = 2 R_N = 5 k \Omega$$

(1)

$$R_{out} = 1 k \parallel r_{o11} \parallel r_{o9} \left(1 + g_{m9} \left(r_{o9} \parallel r_{o3} \parallel r_{o1} \right) \right) = 9.1 k \Omega$$

39 meq

(2)

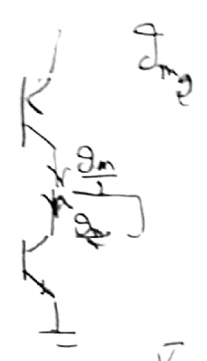

$$A_{v_{mid}} = + g_{m1} (R_{out}) = 364$$


(ه)

$$\begin{aligned} V_{B8} - 1.7 > 1.2 \\ V_{B8} > 0.9 \end{aligned}$$

$$\underline{-0.9 < V_{B8} < 2.2}$$

متأسفانه بایاس سرال ایراد دارد


سوال 3/

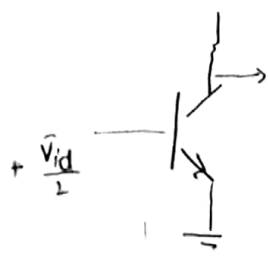

$$A_{id} = \frac{3k}{\frac{10k}{100}} \approx 30$$

$$A_{cm} = \frac{3k}{200 + \frac{10k}{100}} \approx 1.019 \rightarrow CMMR \approx 66$$

12 (نیم)

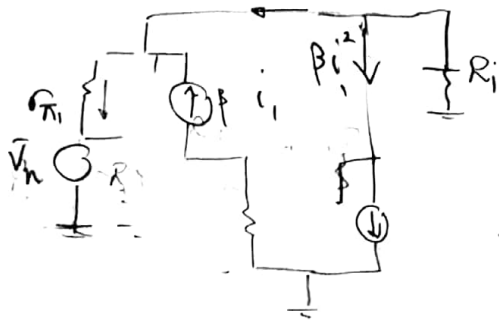

$$V_{in} = r_{\pi} i_1 + R_1 \beta i_1$$

$$V_o = \beta^2 R_1 i_1 = \frac{\beta^2 R_1 V_{in}}{r_{\pi} + \beta R_1}$$

$$r_{\pi} = \frac{\beta^2 i_1}{I_{C1}}$$

$$A_{v2} = \frac{R_1}{\beta^2 \left(\frac{r_{\pi}}{\beta^2} + R_1 \right)} = \frac{R_1}{r_{e2} + R_1}$$

$$I_{C1} = \frac{I_{C2}}{\beta}$$

$$r_1 = \beta r_2$$

$$r_2 = \frac{\beta}{I_{C2}} = \frac{\beta}{V_2}$$

$$J_C = \frac{V_E}{18k}$$

$$\frac{10 V_E}{8k} \times 1k = V^+$$

$$V^+ = \frac{10 V_E}{8}$$

$$\frac{2.8}{30} = \frac{10 V_E}{8} - V^- > \frac{10 V_E}{8} + 2$$

$$V^- = 2.8 - \frac{18}{8} V_E - V^- = \frac{10}{8} V_E$$


$$\frac{2.8}{2.8} = \frac{2.8}{8} V_E$$

$$1.8V = V_E$$

$$\left\{ \begin{array}{l} V^+ = \frac{V_E}{18} \\ V^- = 2.8 - \frac{18}{8} V_E \end{array} \right\} \rightarrow V_E = 1.8V$$

$$\rightarrow 1.5V \rightarrow R_1 = 10k$$

سوال 17

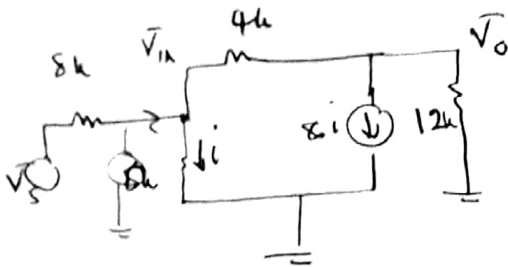

$$\frac{V_{in} - V_o}{4k} + \frac{V_{in}}{8k} = i$$

$$\frac{V_o - V_{in}}{4k} + \frac{V_o}{12k} + \frac{10}{80} \frac{V_{in}}{8k} = 0 \rightarrow V_o \left(\frac{1}{3k} \right) = -9,75 \frac{V_{in}}{1000}$$

$$\rightarrow V_o = -29,25 V_{in} = -30 V_{in}$$

$$V_{in} \left(\frac{3}{4k} + \frac{1}{8k} \right) = i \rightarrow R_{in} = 126,98 \approx \underline{125\Omega}$$

لبنه 3

$$\frac{1}{(r_{\pi} + \beta 100\beta L)} \times \frac{50}{10k} = \frac{50}{(100\beta L + \beta r_{\pi})}$$

سوال 18

نزد 3

$$V_E = -5V + 2 \times 2,5V$$

$$\rightarrow V_E = 4,8$$

$$4,8 + 2,5 = \underline{7,3V}$$

سوال 19

$$V_o = 2,5 \times (2k \parallel 12k) = 2,5V$$

$$I_C = 1mA \quad r_o = 10k\Omega$$

لبنه 13

سوال 20

$$A_{V^-} = \frac{-10k\Omega}{\frac{2,5k}{100}} = \underline{-400}$$


$$+ \frac{R_c}{R_s + \frac{r_{\pi}}{\beta}}$$

$$g_m (10k\Omega \parallel r_{o2} (1 + \beta) \parallel \infty)$$

111

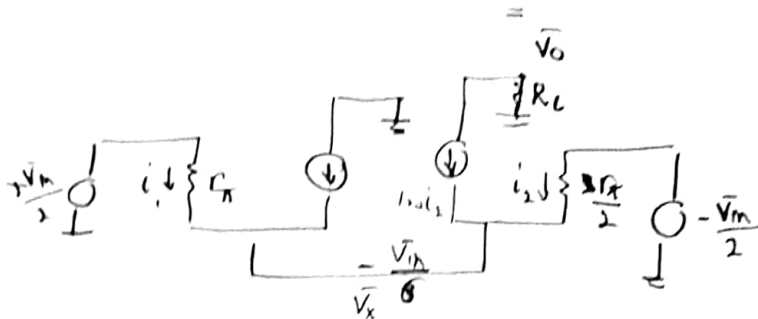0.5mA

$$\frac{1}{50} \times 10k\Omega = 200 \Omega$$



$$\frac{\beta}{\frac{R_c}{V_0}}$$

112

$$\frac{\bar{V}_x - \bar{V}_{in}}{r_{\pi}} + \frac{\bar{V}_x + \bar{V}_{in}}{\frac{r_{\pi}}{2}} \rightarrow \frac{3 \bar{V}_x}{r_{\pi}} = \frac{\bar{V}_{in}}{r_{\pi}} \left(\frac{1}{2} - 1 \right)$$

$$\bar{V}_x = \frac{\bar{V}_{in}}{-6}$$

$$-\frac{3 \bar{V}_{in}}{3 \times 2} + \frac{\bar{V}_{in}}{6} = -\frac{2 \bar{V}_{in}}{6} = -\frac{\bar{V}_{in}}{3}$$

$$100 \times \frac{-\frac{\bar{V}_{in}}{3}}{\frac{r_{\pi}}{2}} \rightarrow \frac{2}{3} \times \frac{\bar{V}_{in}}{r_{\pi}} \rightarrow \frac{4}{3} \times 60 = 80 \rightarrow 13$$

113


-4

$$(2,8 + 1,4) I = 6V$$

$$\rightarrow 1,42$$

$$\frac{I}{5} = 1mA$$
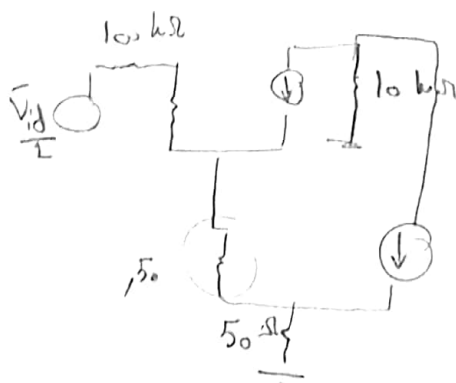
$$I_1 = I_2 = 0,5mA \quad I_3 = I_4 = \frac{0,5}{100} mA$$



$$\frac{\frac{\bar{V}_{id}}{2}}{40k\Omega + \beta (\beta r_{\pi} + \beta 50\Omega)}$$

$$\frac{1}{12600k\Omega}$$

$$\bar{V}_{out} = \frac{\bar{V}_{id}}{2} \times 400 \times 100 \times 10000$$

$$3200k$$

$$\rightarrow \frac{\bar{V}_{out}}{\bar{V}_{id}} = 31,25$$

سجل 14

$$\frac{V_o}{-V_{in}} = - \frac{\frac{8}{(3116) + 6}}{\frac{25 \Omega}{\beta}} = - 320$$
$$\rightarrow \frac{V_o}{V_{in}} = 160$$