

$$6V - (1000I_{B1} + I_{B2}^2) 10k - 0.7 - 101I_{B1} + 1 = 0$$

$$(I) \quad 5.3 = 1000I_{B1} + 606I_{B2}$$


$$0.7 = 101I_{B1} - 101I_{B2} = 0$$

$$\rightarrow \begin{cases} 1000I_{B1} + 606I_{B2} = 5.3 \\ 101I_{B1} - 101I_{B2} = 0.7 \end{cases}$$

$$I_{B1} = 2.79 \times 10^{-3} \text{ mA} \quad I_{B2} = 4.14 \times 10^{-3} \text{ mA}$$

$$\begin{cases} V_{CE2} = 6 - 2.5 = 3.5V \\ I_{C2} = 1.44 \text{ mA} \end{cases}$$
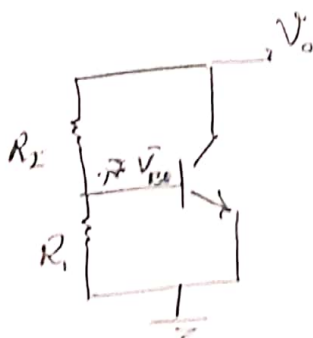
$$\begin{cases} V_{CE1} = 3.2V \\ I_{C1} = 0.28 \text{ mA} \end{cases}$$




$$\frac{V_o}{R_1 + R_2} = \frac{V_{BE}}{R_1} \rightarrow V_o = (1 + \frac{R_2}{R_1}) V_{BE}$$

$$V_{B2} = (1 + \frac{R_2}{R_1})(V_{BE} + 1)$$


$$V_{E1} = (1 + \frac{R_2}{R_1})(V_{BE} + 1) - 3V_{BE}$$

$$\rightarrow (1 + \frac{R_2}{R_1} - 3)V_{BE} + (1 + \frac{R_2}{R_1})$$
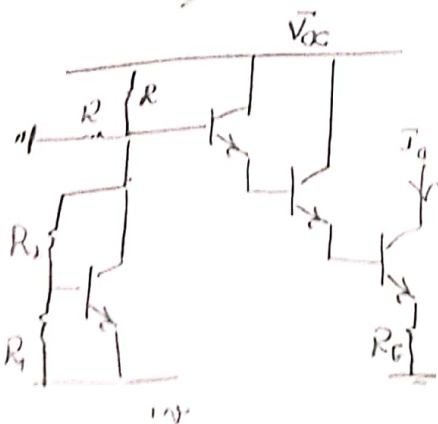
$$\frac{R_2}{R_1} = 2 \rightarrow \frac{R_2}{R_1} = 2 \rightarrow \text{مستقر}$$




$R_{in} \rightarrow$

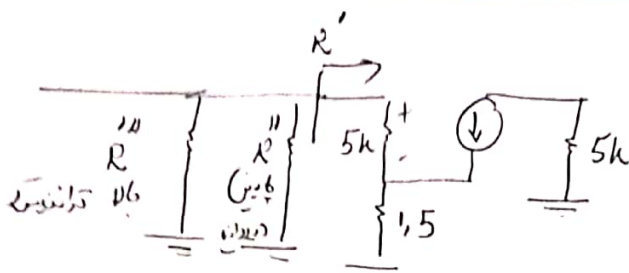

$$R' = 5k + (1 + \beta) 1.5k = 306.5k\Omega$$
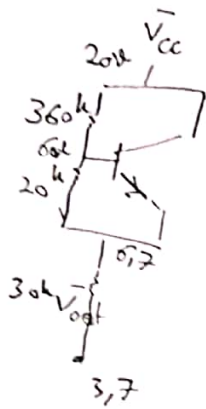
$$R'' = 30k\Omega \rightarrow \text{(مقاومت منبع)}$$




$$V_{CE} = 20V - 6.7 = 13.3V$$

$$\frac{6.7 - 3.7}{30k\Omega} = 0.1mA$$

$$\begin{cases} r_{\pi_2} = 77k\Omega \\ \beta_{m_2} = 2.6mA/V \end{cases}$$


$$I = 0.1 - 0.035 = 0.065mA$$

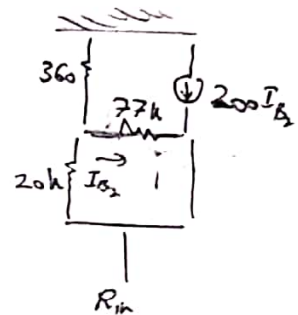

$$\frac{1}{\beta} + \frac{R_{360}}{20 \times 77} = 2.6 \times r_{in}$$



$$\rightarrow R = 30k + 23.7 \times 1.4 \approx 39k\Omega$$
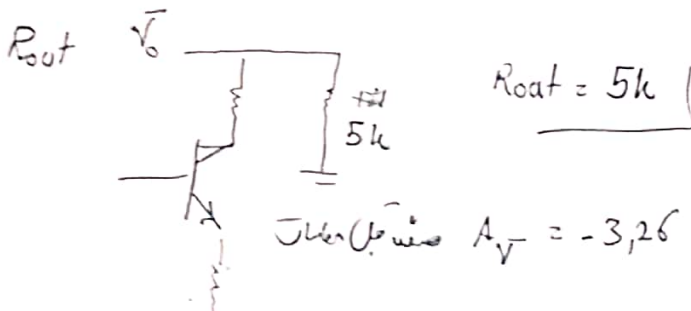
$$\rightarrow R_{in} = 307 \parallel 30k \parallel 39k \approx 16k\Omega$$



$$R_{out} = 5k$$

$$A_V = -3.26$$

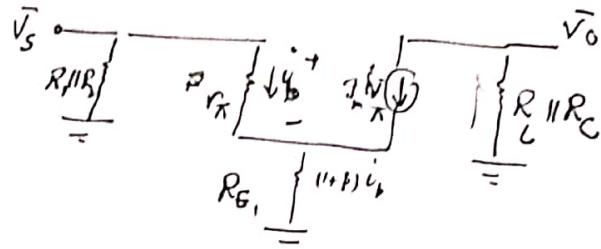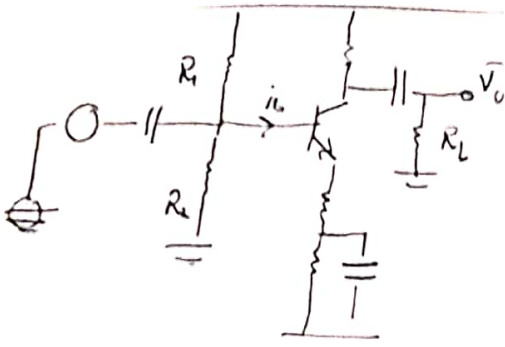

$$R_{in} = (R_1 \parallel R_2) \parallel (r_{\pi} + (1+\beta) R_{E1})$$

$$R_{out} = R_L \parallel R_C$$

$$\bar{V}_O = -g_m \bar{V}_{\pi} (R_L \parallel R_C)$$

$$\bar{V}_S = R_E (1+\beta) \dot{i}_b + r_{\pi} \dot{i}_b \rightarrow \dot{i}_b = \frac{\bar{V}_S}{(1+\beta) R_E + r_{\pi}}$$

$$\rightarrow \bar{V}_O = -\underbrace{g_m}_{\beta} r_{\pi} \dot{i}_b (R_L \parallel R_C)$$


$$\frac{\bar{V}_O}{\bar{V}_S} = \frac{-\beta (R_L \parallel R_C)}{(1+\beta) R_{E1} + r_{\pi}} = \frac{-\beta (R_L \parallel R_C)}{(1+\beta) R_{E1} + r_{\pi}}$$

$$\bar{V}_B = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \bar{V}_{CC}$$

جواب

$$\rightarrow \bar{I}_E = \bar{I}_C = \frac{\frac{R_1 \bar{V}_{CC}}{R_1 + R_2} - \bar{V}_{BE}}{R_{E1} + R_{E2}}$$
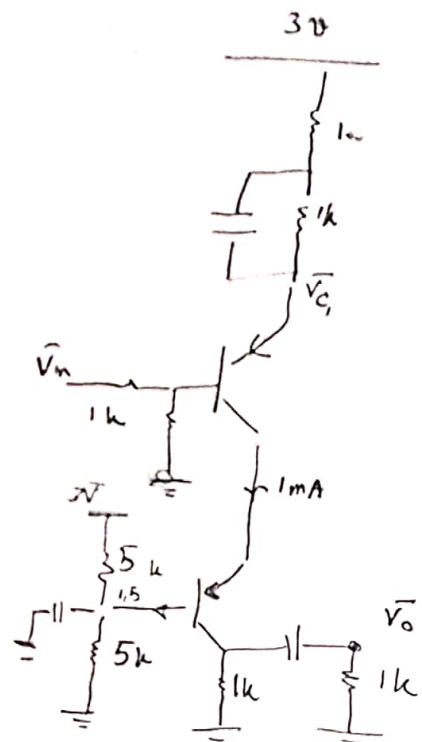
$$r_{\pi} = \frac{\beta V_T}{\frac{R_1 \bar{V}_{CC}}{R_1 + R_2} - \bar{V}_{BE}}$$



$$\frac{I_C}{\beta} \times 120k + 0.7 + 101 I_C = 3V$$

$$\rightarrow I_{C1} \approx 1mA \quad \bar{V}_{C1} = 3 - 101 I_C \approx 1.9V$$

$$\rightarrow \bar{V}_{CE} \approx 3V$$


$$\frac{1mA}{\beta} \ll \frac{3}{10k} \rightarrow \bar{V}_{B2} \approx 1.5V$$

$$\rightarrow \bar{V}_{C2} \approx \bar{V}_{E2} \approx 2.2$$

$$\bar{V}_{E2} = 1mA \times 1k = 1V \rightarrow \bar{V}_{CE2} \approx 2.2$$

نقطة عمل: r_{π}, g_m
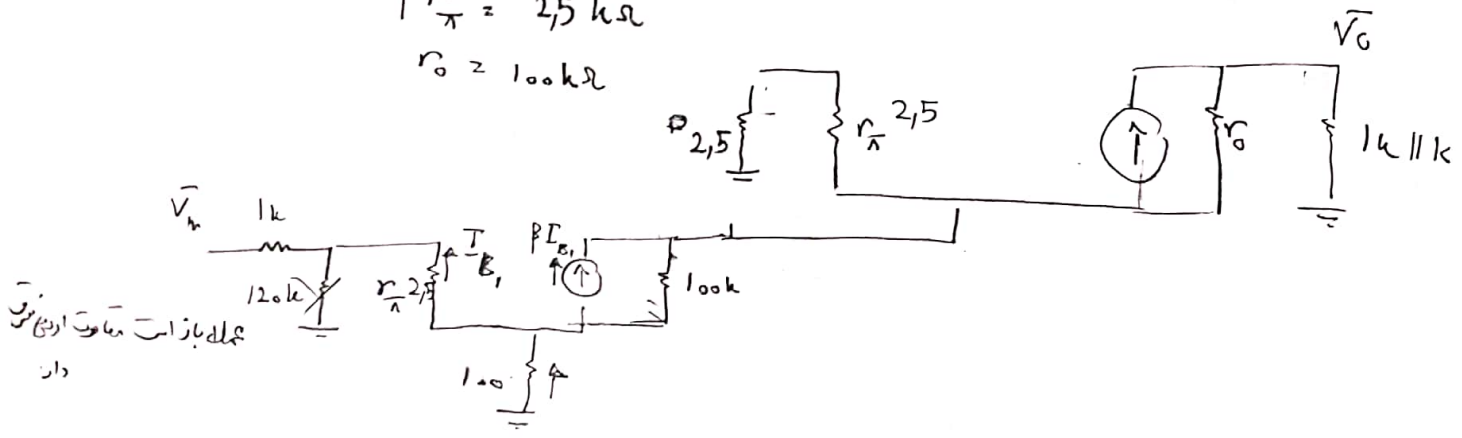
$$\begin{cases} g_m = 40mS \\ r_{\pi} = 25k\Omega \\ r_o = 100k\Omega \end{cases}$$




$$\bar{V}_{in} + 3.5 I_{B1} + 101 I_{B1} = 0 \quad I_{B1} = \frac{-\bar{V}_{in}}{13.6} = -\frac{\bar{V}_{in}}{13.6}$$

$$I_{B2} \approx 101 I_{B1} \rightarrow \bar{V}_o = (1 || 1) \beta I_{B2} = 0.5 \times 100 \times \frac{100}{101} \times \frac{1}{13.6} \bar{V}_{in}$$

$$\rightarrow A_{v0} \approx -3.64$$

$$R_{in} = 1k + 2.5k + 0.1 \times 100k \approx 13.6k$$


$$R_{out} \rightarrow i_{B1} = i_{B2} \rightarrow R_{out} = 100k || 1k \approx 0.5k$$

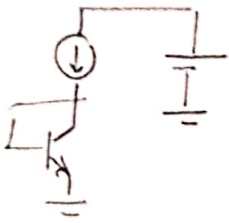


$$\bar{V}_{BE} = V_{CE} \rightarrow V_{out}$$

$$\rightarrow I_C = I_S \left(e^{\frac{\bar{V}_{BE}}{V_T}} - 1 \right)$$
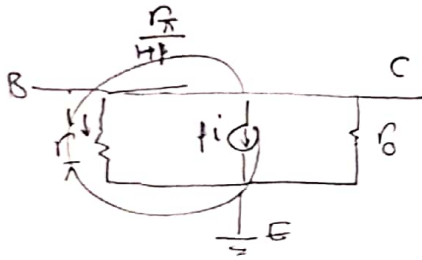
$$\rightarrow I_C = I_1 = I_S \left(e^{\frac{\bar{V}_{BE}}{V_T}} - 1 \right)$$


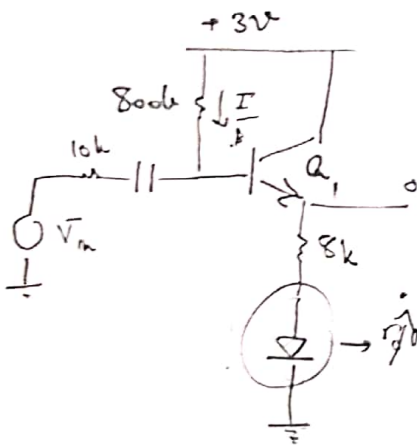
$$\rightarrow R_C = r_o \parallel \frac{r_\pi}{1+\beta}$$




$$3V - 800 \frac{I_C}{100} - 8 I_C = 0$$

$$\rightarrow I_C = 0.1 \text{ mA}$$

$$I_{C2} = I_{C1}$$
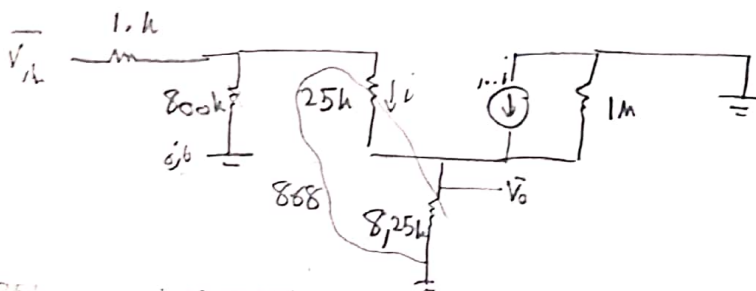
$$\rightarrow R_C = 1 \text{ M}\Omega \parallel \frac{25}{61} \approx 25 \text{ k}\Omega$$



$$R_{in} = 10 \text{ k} + 800 \text{ k} \parallel 868$$

$$= 426 \text{ k}$$

R_{out}


$$V_{in} = 35 \text{ mV} - 25 \times 10^3 \times 8,25 \times 10^{-3} = 868$$

$$\bar{V}_{in} = \bar{V}_i \times \frac{868}{800} \times 800 = 10 \text{ (V)} \left(1 + \frac{868}{800} \right)$$

$$\bar{V}_{out} = 8,25 \times 10 \text{ V}$$

$$\rightarrow \frac{\bar{V}_{out}}{\bar{V}_{in}} = 0.946$$

R_{out}

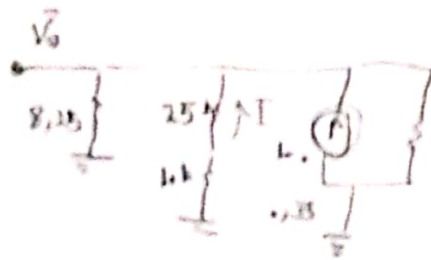

$$\rightarrow R_{out} = 8,25 \parallel 35k \parallel 0,35 \parallel \infty \approx 350\Omega$$