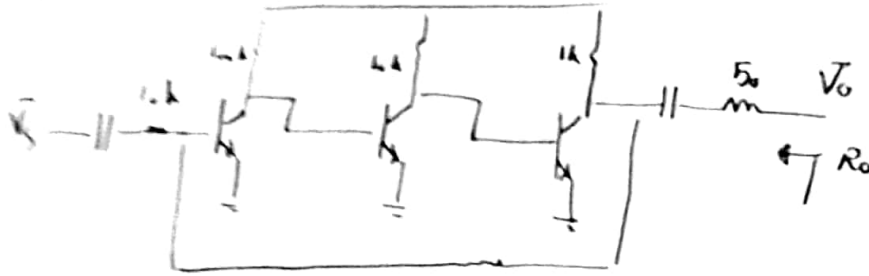


مسئله 11

20/10/20

9/16/99/17


مسئله 11



1 meg



$$A_v = -\frac{1}{1 \text{ meg}}$$

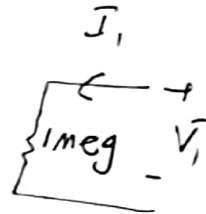

موازین در ولتاژ

$$5,3 \text{ V} - \frac{I_{C1}}{100 \text{ k}} = 0,7$$

$$\begin{cases} I_{C1} = 0,53 \text{ mA} \\ V_{CE1} = 0,7 \text{ V} \end{cases}$$

$$\begin{cases} I_{C2} = 0,53 \text{ mA} \\ V_{CE2} = 0,7 \end{cases} \quad \begin{cases} I_{C3} = 4,7 \text{ mA} \\ V_{CE3} = 1,23 \text{ V} \end{cases}$$

	①	②	③
R_{π}	47,17k	4,72k	0,532k

$$A_{V1} = -\frac{100 \text{ k} \parallel R_{\pi2}}{0 + \frac{100 \text{ k} \parallel R_{\pi1}}{100}} = -7,9 \quad A_{V2} = -\frac{10 \text{ k} \parallel R_{\pi3}}{\frac{R_{\pi2}}{100}} \quad A_{V3} = -\frac{1 \text{ k}}{\frac{R_{\pi3}}{100}}$$

$$\rightarrow A_V = -7,9 \times 67,9 \times 188,10 = -100845 = \frac{V_o}{V_s}$$

$$R_{in} = 54,17 \text{ k} \rightarrow \frac{V_o}{V_s} = -158,8 \text{ M}\Omega$$

از ابعاد

$$A = \frac{d}{1 + af} = -1 \text{ M}\Omega \rightarrow \frac{V_o}{V_s} = -1 \text{ M}\Omega \times \frac{1}{10 \text{ k}} = -100$$

از ابعاد و ابعاد

$$R_{in} = \frac{54,17 \text{ k}}{1 + af} = 52 \text{ }\Omega$$

$$R_o = \frac{1 \text{ k} \parallel 21 \text{ k} \parallel 1 \text{ meg}}{1 + af} = 5,98 \approx 6 \text{ }\Omega$$

$$\rightarrow R_o = 50 + 6 = 56 \text{ }\Omega$$

$$V_o = A \frac{V_i R_{in}}{R_{in} + R_s} \rightarrow a_1 \frac{V_o}{V_i} = \frac{A R_{in}}{R_{in} + R_s}$$

$$\rightarrow a_2 \frac{V_o}{V_s} = A \quad \text{لأن } a_1 \text{ و } a_2 \text{ هما نفس الشيء}$$

$$\frac{a}{a_2} = \frac{R_{in}}{R_{in} + R_s}$$

=

$$R_{if} = (1 + a_1) (R_i + R_s) - R_s$$

$$= (1 + a_1) (R_i + R_s) = \left(1 + \frac{A R_{in}}{R_s + R_i}\right) (R_i + R_s) - R_s$$




$$= R_i + A R_{in} = R_i (1 + A \beta) \rightarrow \text{نفس الشيء}$$

$$a_2 = A$$

$$R_{if} = R_i (1 + a_2 \beta) \rightarrow \text{نفس الشيء}$$


$$R_{of} = \frac{R_o}{1 + \frac{A R_{in} \beta}{R_s + R_i}} \rightarrow R_s \text{ و } R_i \text{ هما نفس الشيء}$$
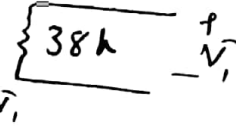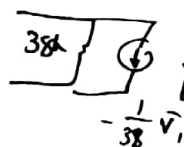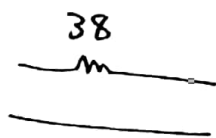
$$R_{of} = \frac{R_o}{1 + \frac{a_2 R_{in} \beta}{R_i + R_s}} \rightarrow R_s \text{ و } R_i \text{ هما نفس الشيء}$$



$$f = -\frac{1}{38h \Omega}$$
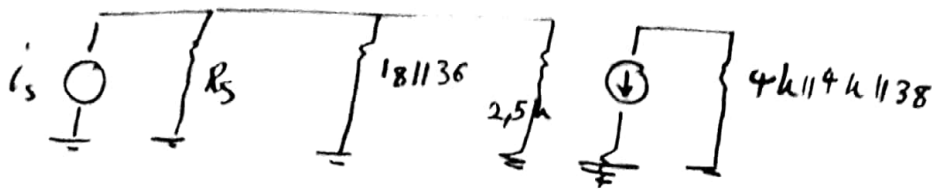
$$V_E = \frac{18}{18 + 36} \times 6 - 0.7 = 1.3 \rightarrow I_C = 1 \text{ mA}$$



$$R_S = 3k$$

$$a = \frac{-100 \times \frac{3 \parallel 18 \parallel 36 \parallel 38}{r_{25}}}{1 + a_f} \times 1,9 = -90,16k$$

$$R_m = 1,22k\Omega \rightarrow R_{m_f} \parallel 3k = \frac{1,22}{1 + a_f} = 0,302k\Omega$$

$$R_{out} \parallel 4k = \frac{1,9}{1 + a_f} = 0,56k\Omega$$

$$\rightarrow \begin{cases} R_{m_f} = 0,41k\Omega \\ R_m = 0,1656k\Omega \end{cases}$$

$$R_S = 30k$$

$$a_2 = -100 \times \frac{30 \parallel 18 \parallel 36 \parallel 38}{r_{25}} \times 1,9 = -140$$

$$R_{i_2} = 1,94k\Omega \rightarrow R_{m_f} \parallel 30k = \frac{1,94}{1 + a_2}$$

$$R_{out} = \frac{1,9}{1 + a_2}$$




$$\rightarrow \begin{cases} R_{m_f} = 0,41k\Omega \\ R_{out_f} = 0,457k\Omega \end{cases}$$

بجای انتشار دایره $R_{m_f} \sim R_S$ وابسته نیست ولی R_{out_f} وابسته است

	①	②	③	④	⑤
I_c	.2	.2	1	1	2
V_{CE}	4.7	4.7	-9.7	-4	5
r_{π}	12.5	12.5	2.5	2.5	1.25

$$5 - 5 \times .2 + .7 = 4.7$$

سال 13

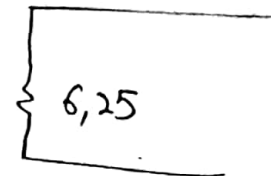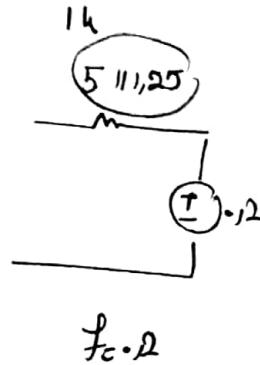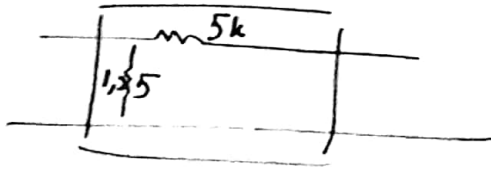

$$A_{v_f} = \frac{\frac{5k \parallel R_{\pi 9}}{1 + 12.5k}}{100} \times$$

$$\frac{5.65}{5.7 \parallel r_{\pi} + 6.25 \times 100} \times \frac{2.5k}{100}$$

$$\frac{.998}{1 + \frac{r_{\pi}}{\beta 6.25}}$$

$$= 1395.1 \approx 1395 \text{ بولن فیدبک}$$

$$A_v = \frac{1395}{1 + .2 \times 1395} = 4.98 \Big| = \frac{V_o}{V_i}$$

$$R_{in} = 2 \times (r_{\pi} + 1) = 2.7k \text{ بولن}$$

$$R_{\pi f} = 7.56m\Omega$$

$$R_{out} = (6.25 \parallel \frac{50k}{2}) = 5.55k$$



$$R_{out f} = \frac{5.55k}{100} = 19.8\Omega$$

سرچید
جین طبعہ آخر CC ات
باید طبعہ قبل را فہم نہ

$$V_o^+ = 1 \times 5.7 = 5.7$$

$$V_o^- = 4.9 \times .2 = 3.8$$


$$\rightarrow 3.8 \times 2 = 7.6V \Big|$$

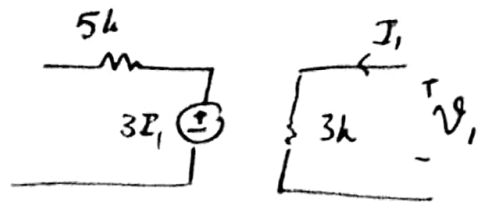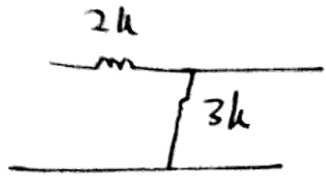

	N ①	N ②	N ₃	P ₁	P ₂	P ₃
I_1	1	1	2	1	1	2
V_1	6	1,4	3	-7	-53	-3

750k 30

(افا)

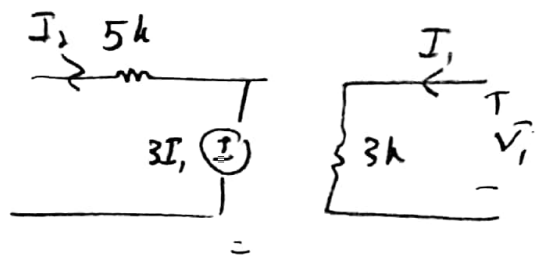

سری-سری
جریان - ولتاژ

(R_{in} || R_{out}) || R_3

$$i_{out} = \frac{V_{th}}{5 + \frac{R_{in}}{R_1}} \times 30 \times \left(\frac{50 || 50 || 45,7}{16,2} \right) \times \frac{15,1}{15,1 \times 3 + R_3}$$

$$a = \frac{i_{out}}{v_m} = 27,9 \frac{1}{k\Omega} \rightarrow A = \frac{27,9}{1 + a \cdot 1} = 0,329$$



$$A_{vol} = \frac{v_{out}}{v_m} = 0,329 \times \frac{-25}{1 + \frac{1}{14,1}} = -7,7$$

$$\left\{ \begin{aligned} R_{in} &= 11,5 \times (1 + a \cdot 1) = 970 \Omega \\ R_{out} &= 25 k\Omega \end{aligned} \right.$$


$$G_m = \frac{0,75}{5,75} \times 40 \cong 5,2 mS$$

$$\left\{ \begin{aligned} R_{C1} &= 25 k\Omega \\ R_{O1} &= 19,6 k\Omega \end{aligned} \right.$$

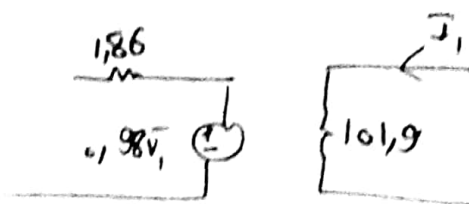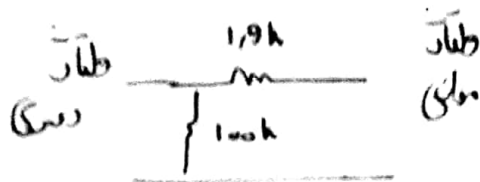
$$\left\{ \begin{aligned} G_m &\rightarrow 0 \\ R_{out} &= 12,5 k\Omega \end{aligned} \right.$$



$$f = .19814$$

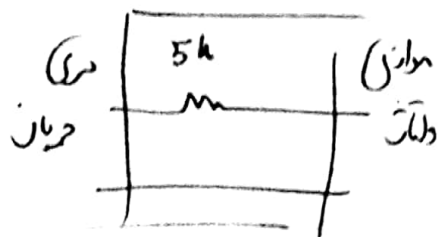

	1	2	3	4
I_c	.1	.2	.2	.5
r_{π}	25	25	25	5

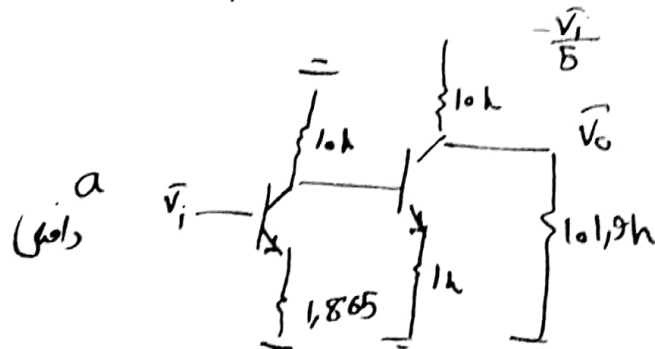


$$a = \frac{v_o'}{v_i'} = \frac{10k \parallel R_{\pi} + 10k}{\frac{R_{\pi} \cdot A_{1,865}}{\beta}}$$

$$x = \frac{10k \parallel 101.9}{\frac{R_{\pi} + 1}{100}} = 33.7$$

$$R_{in} = R_{\pi} \parallel \beta \cdot 1.865 \approx 199k$$

$$R_{in} = 6.79M\Omega$$

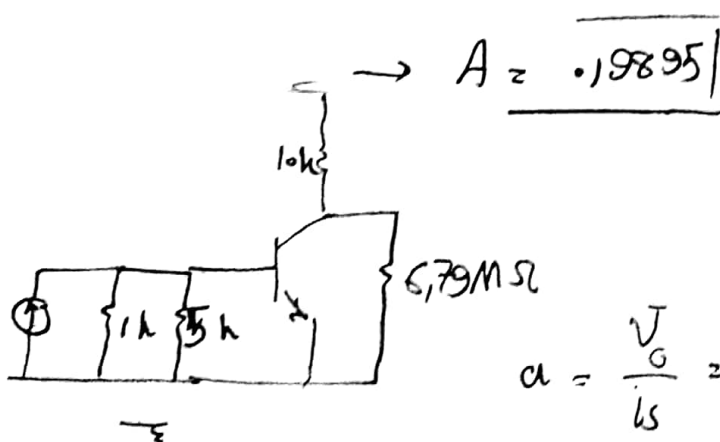

$$a = \frac{V_o}{V_i} = \frac{1115}{1115 + R_{\pi}} \times 100 \times -10 \times .19895$$

$$x = \frac{1115 \times 10}{1115 + R_{\pi}} = -30.1k\Omega$$

$$A_v' = -4.29$$

$$\rightarrow A' = -4.29k\Omega$$

$$R_i' = \frac{1115 \parallel 125}{7.02} = .1148 \rightarrow R_i' = R_i \parallel 1 = 130\Omega$$

$$R_{out} = \frac{47}{7.02} = 7\Omega$$


$$I_{D1} = I_{D2} = 0.5 \text{ mA}$$

$$\sqrt{5}(\bar{V}_{GS} - 1)^2 = 0.5$$



$$\bar{V}_{GS} = 2 \text{ V}$$

$$\begin{cases} I_{C3} = 5 \text{ mA} \\ r_{\pi 3} = 0.5 \text{ k}\Omega \end{cases}$$
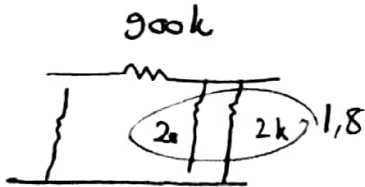
$$\begin{cases} Q_{M1} = 1 \text{ mV} \\ I_D = 0.5 \end{cases}$$



→

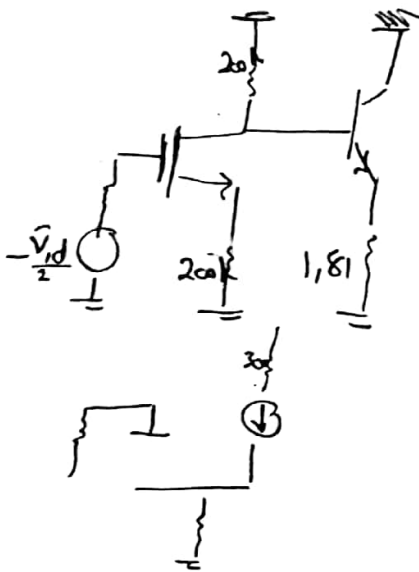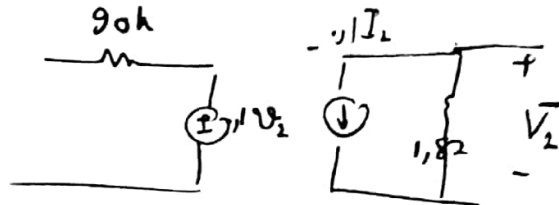

$$a = \frac{180}{181.5} \times 200 \parallel 200 \parallel 181 = 364.4$$

$$\rightarrow a_A = \frac{1}{2} \times 64.4 = 32.1$$

$$\rightarrow a_f = 3.2$$

$$A_v = \frac{32.1}{4.2} = 7.6 \quad R_{in} = \infty$$

$$R_o = \frac{1.81 \text{ k}}{4.2} = 546 \Omega$$