

$$V_{i1} \rightarrow V_{i2} \rightarrow V_{b1} \rightarrow 0.7V$$

(1) ①

$$P_L = \frac{V_{om}^2}{2 R_L} \rightarrow V_{om} = \sqrt{2 R_L P_L}$$

(2)

$$V_{ce} - V_o > 0.2 \rightarrow V_{ce} - 0.2 > V_o$$

$$\frac{V_o}{R_b \parallel R_L} < I_{CQ} \rightarrow |V_o| < \frac{(R_b \parallel R_L) V_{ce}}{R_b}$$

$$V_{om} = \min \left(V_{ce} - 0.2, \frac{R_L V_{ce}}{R_b + R_L} \right) \begin{cases} V_{ce} = V_{om} + 0.2 \\ V_{om} = \frac{R_L V_{ce}}{R_b + R_L} \end{cases}$$

(3)

$$P_{total} = V_{ce} I_{CQ} - V_{ce} I_{CQ} = \frac{V_{om}}{R_L} \left(1 + \frac{R_L}{R_b} \right) \left(V_{om} + 0.2 + V_{om} \left(1 + \frac{R_b}{R_L} \right) \right)$$

$$\rightarrow P_{L_{max}} = \frac{\sqrt{2 R_L P_L}}{R_L} \left(1 + \frac{R_L}{R_b} \right) \left(\sqrt{2 R_L P_L} \left(2 + \frac{R_b}{R_L} \right) + 0.2 \right)$$

$$P_{L_{max}} \rightarrow \frac{2}{\sqrt{R_b}} + \frac{R_L}{R_b^2} \left(\dots \right) = \frac{\sqrt{2 P_L} V_{om}}{R_L} \left(1 + \frac{R_L}{R_b} \right) \quad (4)$$


$$\rightarrow R_b = R_L \sqrt{2 + \frac{0.2}{\sqrt{2 R_L P_L}}}$$

$$R_L = 8\Omega \quad P_L 10W \rightarrow R_p \hat{=} 11,4\Omega \rightarrow P_{\text{کل}} = 117W$$


ع

$$P_L 10W$$

$$\eta = 8,5\%$$

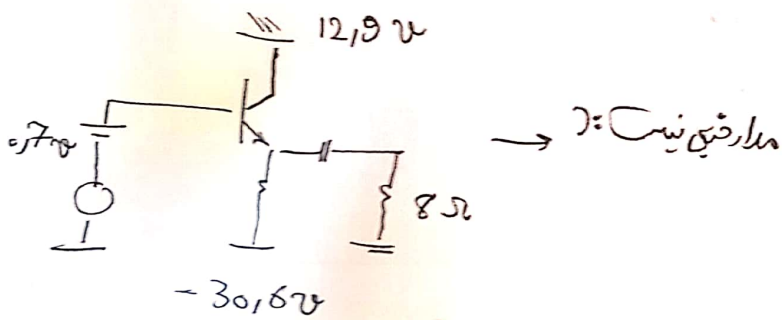

حل

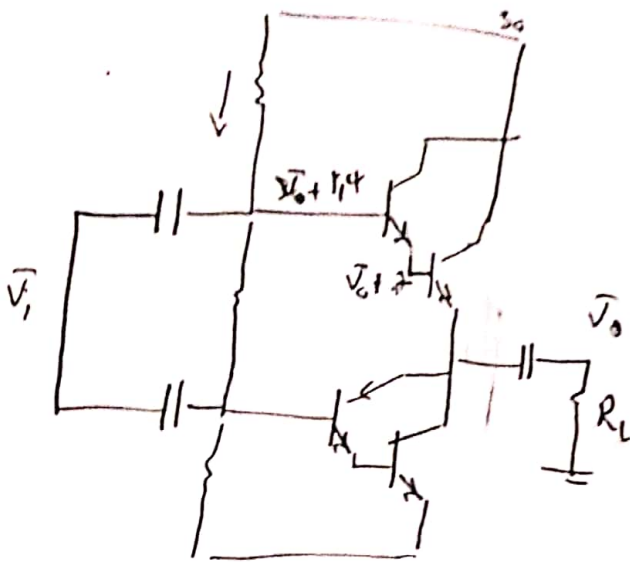

$$30 - (V_0 + 0.7) \geq 0.5$$

$$28.8 \geq V_0$$

8

$$30 > V_0 + 1.4 \rightarrow 28.6 > V_0$$

$$\rightarrow \underline{V_0^+ = 28.6 \text{ V}}$$

$$\rightarrow P_L = \frac{1}{2} \frac{V_{0A}^2}{R_L} = \underline{51.12 \text{ W}}$$

(ب)

$$2W = \frac{V_{Lm}^2}{2 \times 4} \rightarrow \underline{V_{Lm} = 4 \text{ V}} \quad \underline{I_L = 1 \text{ A}}$$

حل 13 (ج)

$$\rightarrow \underline{V_{C3} = 4 + 0.3 + 0.7 = 5.3 \text{ V}}$$


$$I_{E3} = \frac{I_L}{10} = \frac{1}{20} \text{ A} = I_{C3} = \frac{1.977}{R} \rightarrow R = \frac{1.977}{\frac{1}{20}} = \underline{23.75 \Omega}$$

$$\& \underline{V_{C3} = 5.3 \text{ V}} \rightarrow \underline{V_{E3} = 5.2 \text{ V}}$$

$$\underline{V_{\alpha} = 5.2 + \frac{1.25}{R_L} = 6.45 \text{ V}} \rightarrow \underline{V_{\alpha} > 6.45 \text{ V}}$$

$$\begin{aligned} \bar{V}_{sup} &= \frac{2 \bar{V}_{\alpha} P_{Q3}}{\pi} = \frac{2 \bar{V}_{\alpha}}{\pi} \times \frac{1 \text{ A}}{20} = 4.108 \text{ W} \\ \rightarrow \eta &= \frac{2}{4.108} = \underline{48.7 \%} \end{aligned}$$

(د)

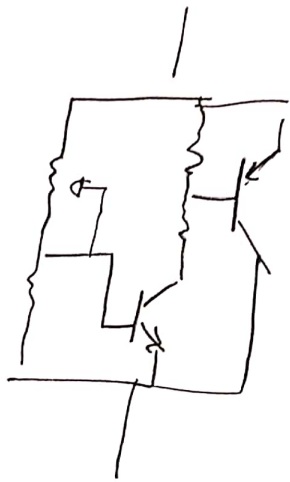

=

ولما زلزل الله

(2)

→

معالم زينة

$$P_L = \frac{V_P^2}{2R_L}$$

$$P_{SUP} = \frac{2\bar{V}_{CC}I_{CC}}{\lambda} + \frac{2\bar{V}_{CC}}{\lambda} \left(\frac{\bar{V}_P}{R_L} \right) + 2\bar{V}_{CC} \lambda \left(\frac{\bar{V}_P}{\beta R_L} \right)$$

Step 4 β

$$\rightarrow \eta = \frac{P_L}{P_{SUP}} = \frac{\bar{V}_P}{4\bar{V}_{CC} \left(\frac{1}{\beta} + \frac{1}{\lambda} \right)}$$

$$\frac{\bar{V}_P \approx \bar{V}_{CC}}{4 \left(\frac{1}{\beta} + \frac{1}{\lambda} \right)} = 78.5\%$$

$$I_{C1} = I_{C2} = 1mA \quad I_{C3} = 3.5mA$$

$$A_{ve} = \frac{1}{2} \times \left(\frac{1}{R_1 + 1k} \right) \times \beta \times (5k \parallel R_3 + 20 \times 200) \times \frac{6}{6 + \frac{1}{20}}$$

$$\approx 39.5 \quad \text{Swing}$$


$$\Delta V < 5 - 2$$



$$\frac{\Delta V}{6} + \frac{\Delta V \times 1.7}{5} < 1mA$$

$$\rightarrow \Delta V < 2.56V$$

$$\bar{V}_{CCsat} = 0.2V$$
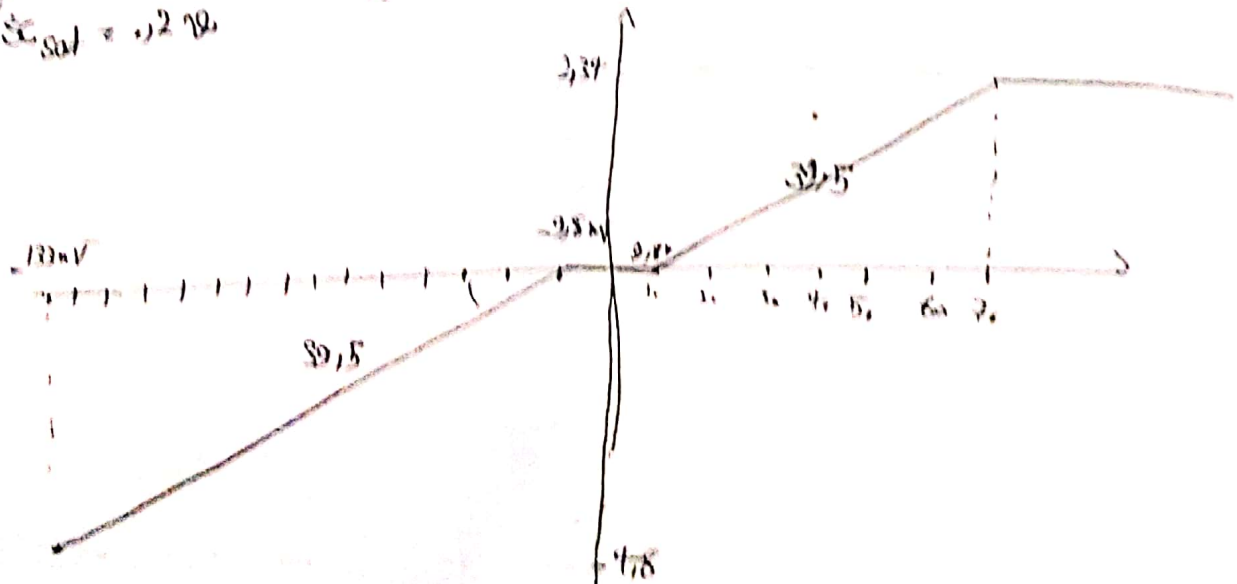
$$\frac{2.34}{70} \times 10 \approx 7.2 \quad \bar{V}_0$$



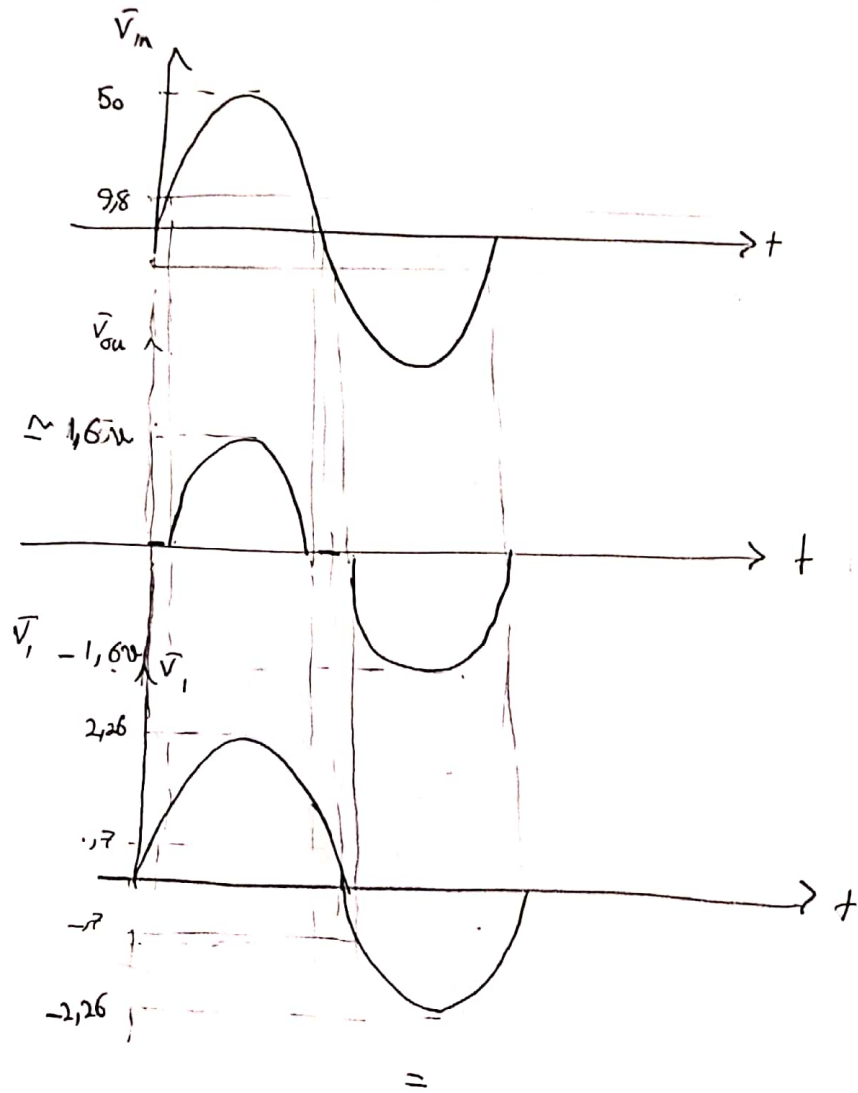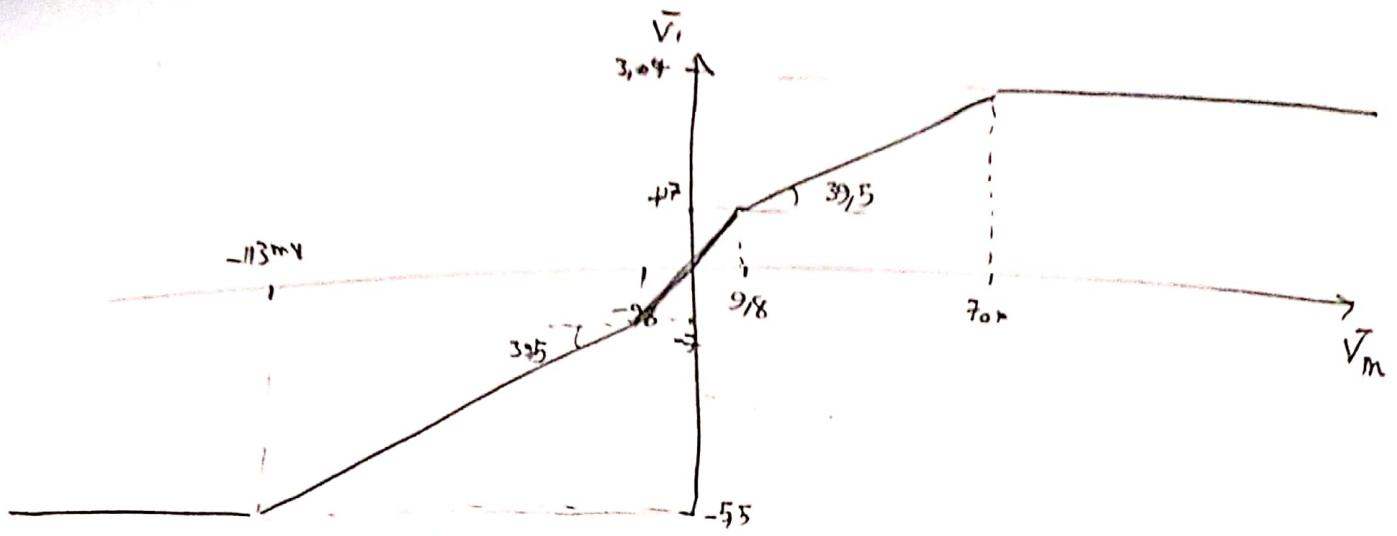




$$A_v = \frac{1}{2} \times \left(\frac{1}{r_{\pi} + 1k} \right) \times \beta \times (6k \parallel r_{\pi 3}) \times \frac{6}{6 + r_{\pi}} \approx \underline{\underline{86}}$$

فرصه
(2)

$$V^- = 5 \leq 0 \rightarrow \Delta V < 4,8$$
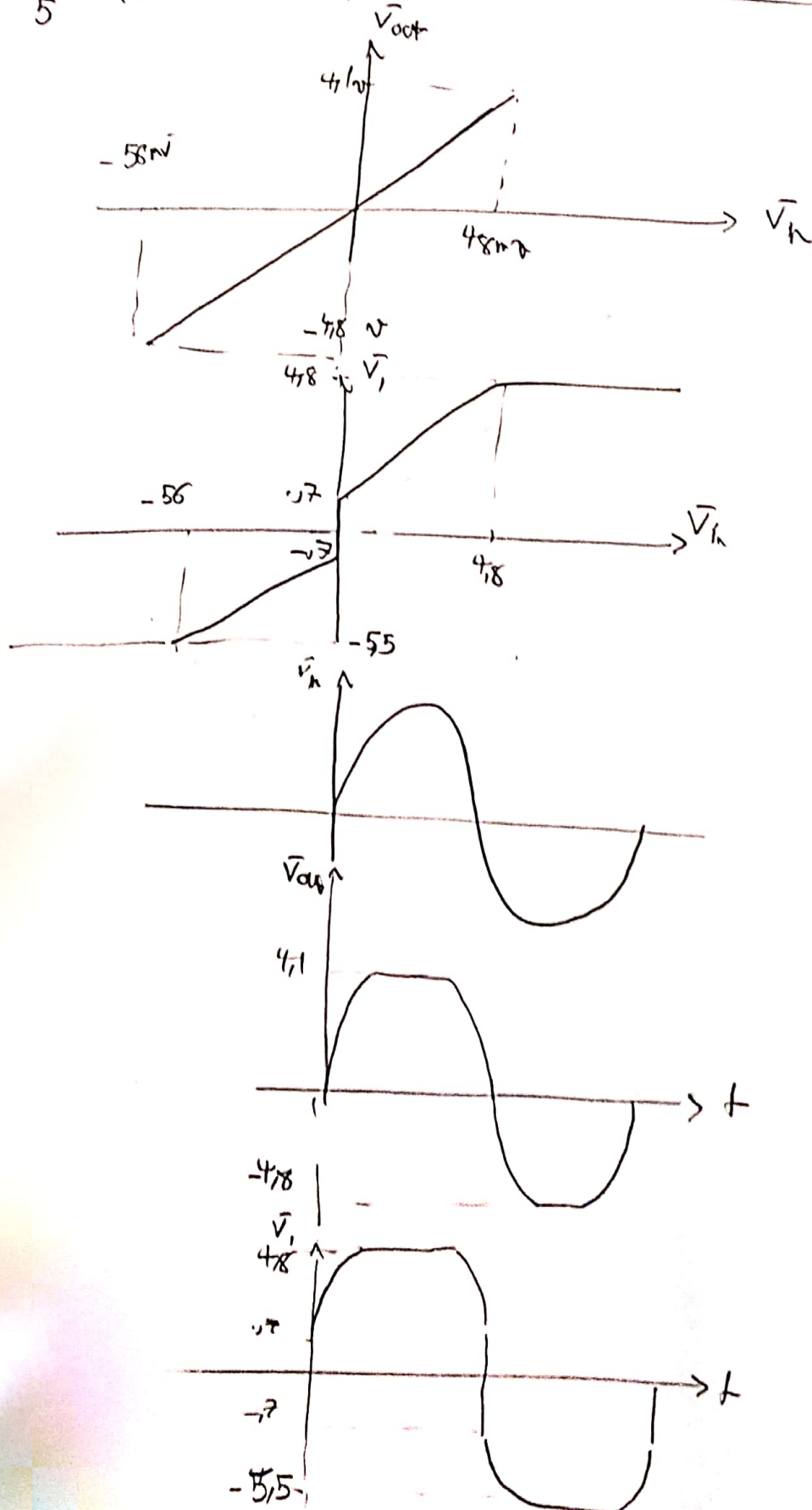
$$\frac{\Delta V_{out}}{5} < 1 \rightarrow \Delta V < 4,8 \rightarrow \underline{\underline{-4,8 < V_{out} < 4,8}}$$




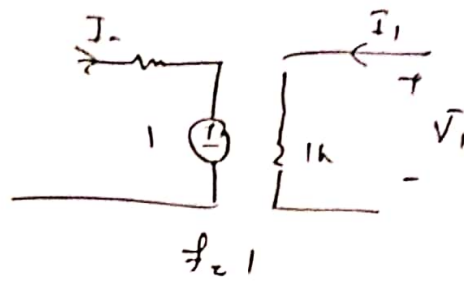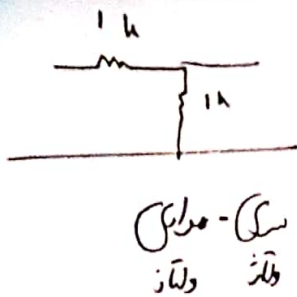

	1	2	3	4
I_C	$1mA$	$1mA$	NA	NA
V_{CE}	$10.7V$	$5.7V$	$5V$	$-5V$

$$\alpha = \frac{1}{2} \times \left(\frac{1}{R_T + 1k} \right) \times \beta \times 30 \times (1k \parallel 2k) \approx 7.41$$

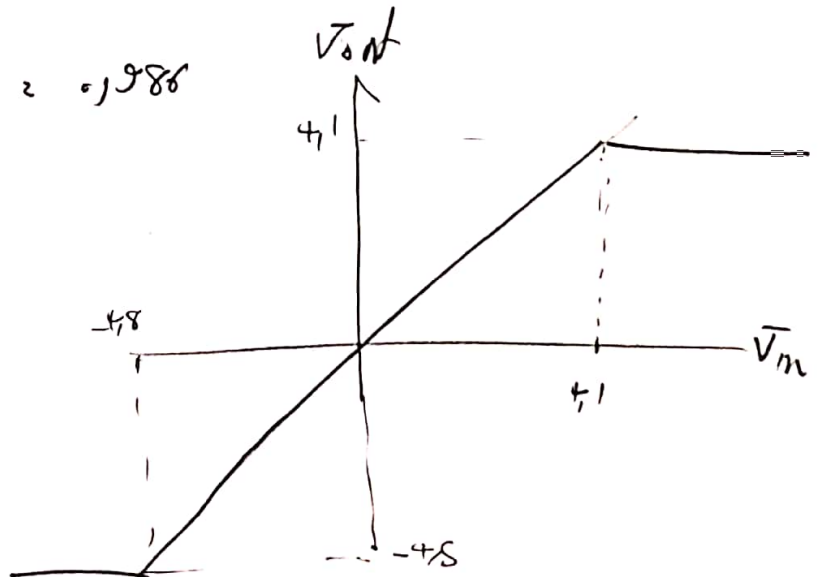
$$\rightarrow A = \frac{\alpha}{1 + \alpha} \approx 0.988$$



$$R_{in} = 3.5 \times 2 \approx 7k\Omega$$

$$\rightarrow R_{if} = 7(1 + \alpha) \approx 500k\Omega$$
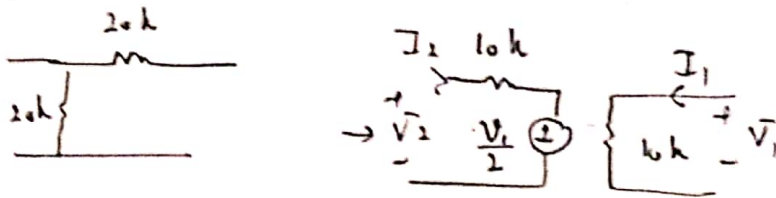
$$R_{out} = R_{out} \parallel 200\Omega = \frac{0.167k}{1 + \alpha} \parallel 200\Omega \approx 2.3\Omega$$



$$\rightarrow \frac{a_f}{1+a_f} \approx \frac{1}{f} = \frac{1}{\frac{1}{2}} = 2 \text{ ان}$$

(✓)



	1	2	3	4	5	6	7	8
I_C	.5	.5	.5	.5	.005	.5	4mA	0
V_{CE}	2.95	2.95	7.7	4.7	-1.2	-6.9	9.9	-1.2

(2)

$$|V^{-} + V_E| \times 10 \gg 2$$

$$\rightarrow V^{-} < 9.72$$
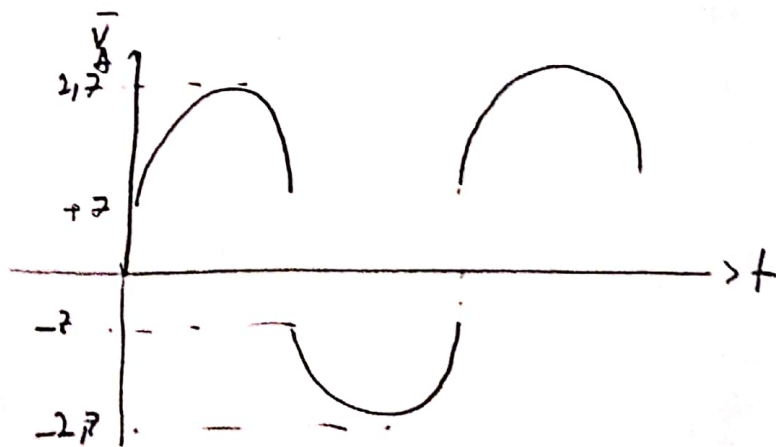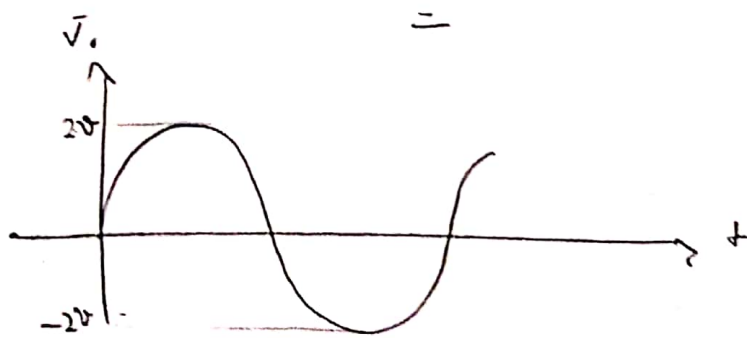
$$\frac{V_{cm}}{50} \times \frac{1}{\beta} < .5 \rightarrow V^{-} < 2.5 \rightarrow V_{p-p} = 5V$$



وین 2070 (د)